

Použití jazyka VHDL pro návrh číslicových obvodů

Předchozí díl volného pokračování seriálu seznámil čtenáře s kroky návrhu obvodu na programovatelných hradlových polích spolu se softwarovými nástroji. V tomto příspěvku bude představena syntetizovatelná množina jazyka VHDL. Vzhledem k bohatosti jazykových konstrukcí budou prezentovány pouze jednoduché logické bloky, z nichž lze sestavit složitější obvody a z problematiky VHDL je prezentováno jen to nejpodstatnější. Spíše se v textu snažíme upozornit čtenáře na některé začátečnické chyby při návrhu. Vybrané jazykové konstrukce a jejich použití jsou demonstrovány pomocí jednoduchého návrhu na programovatelném hradlovém poli. Předpokládáme, že čtenář je již seznámen s některým programovacím jazykem, v ideálním případě s jazykem Pascal, jenž je VHDL v určitých ohledech podobný.

Úvod

Jazyk VHDL je specializovaný jazyk určený pro popis číslicových integrovaných obvodů. Jazyk byl původně vyvinut v US Department of Defense v rámci vládního programu USA VHSIC s cílem vytvořit prostředek pro dokumentaci a popis chování zákaznických integrovaných obvodů [1] a jednotnou platformu pro simulaci hardwaru nezávislou na technologii [1 a 2]. Filozofie VHDL vychází z jazyka ADA a specifikace jazyka byla přijata jako standard IEEE 1076-1987. Ten byl již několikrát přepracován a rozšířen, poslední revize pochází z roku 2007. Jazyk je navržen tak, aby podporoval všechny úrovně abstrakce běžně používané pro návrh: umožňuje popsat obvod na hradlové, RTL i algoritmické úrovni. Popis lze snadno

POUŽITÉ ZKRATKY A ZKRATKOVÁ SLOVA

AD	Analogově-Digitální
ALU	Arithmetic-Logic Unit (aritmeticko-logická jednotka)
CS	Citlivostní Seznam
FSM	Finite State Machine
KI	Kompletní Implementace
MUX	MUltipleXer
OE	Output Enable
RTL	Register Transfer Level
v/v	vstupně/výstupní
VHDL	VHSIC Hardware Description Language
VHSIC	Very High Speed Integrated Circuit
VS	Verifikační Simulace
WE	Write Enable

simulovat a ladit pomocí standardních nástrojů. Použití VHDL jako vstupu pro syntézu bylo logickým důsledkem popsaného vývoje. Syntetizovat ovšem lze jen omezenou množinu jazykových konstrukcí, a pouze tou se budeme zabývat.

Specifikace obvodu

Základní konstrukce potřebné pro návrh číslicového obvodu a jejich užití si ukážeme na příkladu logického obvodu provádějícího kompenzaci stejnosměrného posuvu (ofsetu) hodnoty změřené AD převodníkem. Obvod pracuje v těchto krocích:

- načtení hodnoty ofsetu ze vstupní sběrnice *offset*; všechny zpracovávané hodnoty jsou osmibitové, ve dvojkovém doplňku;
- načtení změřené hodnoty ze vstupní sběrnice *AD*, která je připojena k výstupu AD převodníku;

- kompenzace ofsetu provedená podle následujícího vztahu: $kompenzovaná\ hodnota = výstup\ ADC - offset$, kde odečtení je realizováno přičtením $not(offset)+1$;
- odeslání kompenzované hodnoty na primární výstup bloku.

Blokové schéma navrhovaného obvodu je uvedeno na obr. 1. Vidíme, že obvod je dekomponován do datové cesty (blok ALU spolu s multiplexerem vstupních signálů) a řadičem (blok CTRL). Poznamenejme zde, že struktura a implementace navrhovaného obvodu je podřízena didaktickým účelům, a byl-li by takový systém realizován jako skutečný funkční blok pro praktické použití, byl by navržen poněkud optimálnější způsobem a i jeho specifikace by musela být detailnější.

K indikaci platných dat z ADC na primárním vstupu obvodu a synchronizaci práce našeho bloku s okolním světem je užit *handshake* protokol realizovaný pomocí signálů *dready* a *done* (obr. 2). Náběžná hrana signálu *dready* indikuje přítomnost platných dat z AD převodníku na primárním vstupu, náběžná hrana signálu *done* naopak ukončení výpočtu kompenzace a přítomnost platných dat na výstupu ukázkového obvodu. Data z AD převodníku necht' zůstanou platná na vstupu obvodu po celou dobu, kdy je *dready* = 1. Externí signál *dready* je asynchronní vůči hodinám našeho bloku, a bude jej tedy nutné synchronizovat do lokální hodinové domény.

Ukázkový příklad byl syntetizován pomocí ISE WebPack a simulován v simulátoru ModelSim.

Aritmeticko-logická jednotka

Navržená ALU je do jisté míry univerzální a podporuje širší spektrum operací, než vyžaduje specifikace obvodu. V tab. 1 je uveden seznam všech operací, které je schopna vykonávat, a dále na obr. 3 je rozkresleno její schéma na úrovni RTL. ALU obsahuje dva datové registry – akumulátor A, do kterého se ukládají všechny výsledky operací a zároveň slouží jako první operand, a pomocný registr B, který obsahuje druhý operand. Všimněte si v tab. 1, že jednotlivé

Tab. 1 Seznam operací implementovaných v ALU¹


Operace	reg_a_we	reg_b_we	alu_op_sel	reg_a_oe	reg_b_oe
zápis do reg. A z <i>dbus</i>	01	0	00	0	0
zápis do reg. B z <i>dbus</i>	00	1	00	0	0
A = A + B	10	0	01	0	0
A = not A	10	0	00	0	0
A = A or B	10	0	11	0	0
A = A and B	10	0	10	0	0
čtení A přes <i>dbus</i>	00	0	00	1	0
čtení B	00	0	00	0	1
žádná op.	00	0	00	0	0
zápis do reg. B z <i>dbus</i>					
A = not A	10	1	00	0	0

¹ tučné hodnoty 0,1 jsou pro příslušnou operaci povinné, hodnoty napsané normálním typem písma jsou doporučeny pro „udržení klidového stavu“ ve zbývajících částech jednotky, případně pro zamezení konfliktu na sběrnici *dbus*

Tab. 2 Pořadí kroků prováděných řadičem CTRL¹


Stav	Příští stav řadiče	ALU operace	dbus_op_sel	done	Krok
RESET	pokud <i>dready</i> = 1, pak OFSET jinak RESET	žádná	00	0	1.1
OFSET	INVERT	zápis A	10	0	1.2
INVERT	SECT11	A = not A			
		zápis 0x01 do B	01	0	1.3
SECT11	A_DO_B	A = A + B	00	0	1.4
A_DO_B	ADC	čtení A			
		zápis B	11	0	1.5
ADC	SECT12	zápis ADC do A	00	0	2
SECT12	HOTOVO	A = A + B	11	0	3
HOTOVO	pokud <i>dready</i> = 1, pak HOTOVO jinak RESET	čtení A	11	1	4

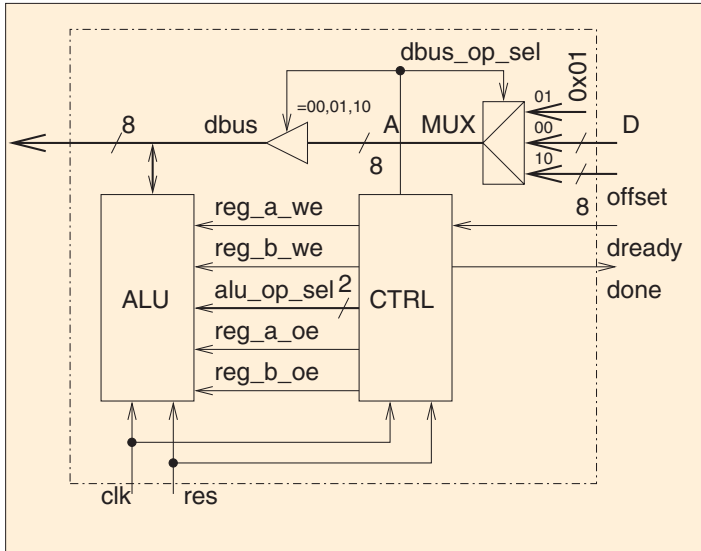¹ ve sloupci Krok je číslo kroku výpočtu, jak je popsán v sekci Specifikace; Krok 1 je prováděn více stavy označenými 1.1–1.5



Obr. 1 Blokové schéma navrhovaného obvodu

 
operace obvykle nevyžadují definované hodnoty na všech řídicích a datových vstupech. Některé operace tak lze provádět současně



Obr. 2 Handshake protokol pro předávání dat mezi blokem a okolní logikou (šipky označují pořadí jednotlivých událostí)

například načtení hodnoty do registru B a současně negaci hodnoty v registru A (viz příslušný řádek tab. 1).

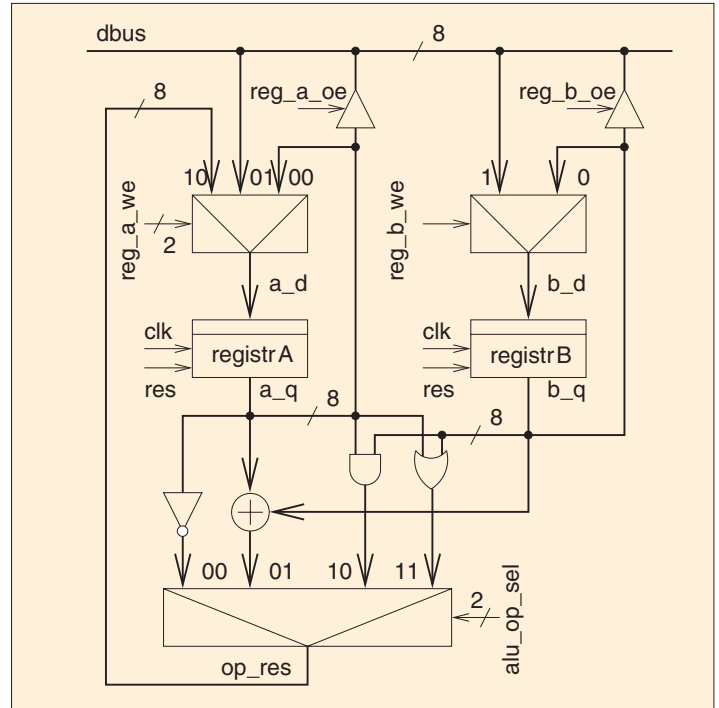Jednotka je navržena pro práci s osmibitovými čísly, není ale problém ji upravit tak, aby mohla pracovat s libovolnou (generickou) šířkou slova – viz např. návrh hradla AND v [3], příp. [4], fólie 17 a [2].



Obr. 3 Schéma ALU na úrovni RTL (jména signálů a struktura přímo odpovídají zdrojovému kódu)

Řadič

Řadič obvodu je zodpovědný za řízení datové cesty (ALU) a komunikaci s okolním obvodem. V našem případě je implementovaný jako jednoduchý stavový automat. Sekvence prováděných kroků je zachycena v tab. 2.

```

001 LIBRARY IEEE;
002 USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
003 USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;
004
005 ENTITY alu IS
006     PORT (
007         res      : IN std_logic;
008         clk      : IN std_logic;
009         dbus     : INOUT std_logic_vector (7 DOWNTO 0);
010         reg_a_oe : IN std_logic;
011         reg_b_oe : IN std_logic;
012         reg_a_we : IN std_logic_vector (1 DOWNTO 0);
013         reg_b_we : IN std_logic;
014         alu_op_sel : IN std_logic_vector (1 DOWNTO 0)
015     );
016 END ENTITY alu;
017
018 ARCHITECTURE rtl OF alu IS
019     SIGNAL a_d : std_logic_vector (7 DOWNTO 0);
020     SIGNAL a_q : std_logic_vector (7 DOWNTO 0);
021     SIGNAL b_d : std_logic_vector (7 DOWNTO 0);
022     SIGNAL b_q : std_logic_vector (7 DOWNTO 0);
023     SIGNAL op_res : std_logic_vector (7 DOWNTO 0);
024 BEGIN
025     mux_ab : PROCESS (op_res, reg_a_we, reg_b_we, dbus,
026 a_q, b_q)
027     BEGIN
028         IF reg_a_we = "10" THEN
029             a_d <= op_res;
030         ELSIF reg_a_we = "01" THEN
031             a_d <= dbus;
032         ELSIF reg_a_we = "00" THEN
033             a_d <= a_q;
034         ELSE --11 nebo jina kombinace
035             a_d <= a_q;
036         END IF;
037         IF reg_b_we = '1' THEN
038             b_d <= dbus;
039         ELSE
040             b_d <= b_q;
041         END IF;
042     END PROCESS mux_ab;
043
044     reg_ab : PROCESS (clk, res)
045     BEGIN
046         IF res = '1' THEN
047             a_q <= (OTHERS => '0');
048             b_q <= (OTHERS => '0');
049         ELSIF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
050             a_q <= a_d;
051             b_q <= b_d;
052         END IF;
053     END PROCESS reg_ab;
054
055     mux_op_res : PROCESS (a_q, b_q, alu_op_sel)
056     BEGIN
057         CASE alu_op_sel IS
058             WHEN "00" =>
059                 op_res <= NOT(a_q);
060             WHEN "01" =>
061                 op_res <= a_q + b_q;
062             WHEN "10" =>
063                 op_res <= a_q AND b_q;
064             WHEN "11" =>
065                 op_res <= a_q OR b_q;
066             WHEN OTHERS =>
067                 op_res <= (OTHERS => 'X');
068         END CASE;
069     END PROCESS mux_op_res;
070
071     dbus <= a_q WHEN reg_a_oe = '1' ELSE "ZZZZZZZZ";
072     dbus <= b_q WHEN reg_b_oe = '1' ELSE "ZZZZZZZZ";
073
074 END ARCHITECTURE rtl;

```

Obr. 4 Výpis souboru ALU, soubor alu.vhd

```

001 LIBRARY IEEE;
002 USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
003 USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;
004
005 ENTITY top_level IS
006 PORT (
007     clk      : IN  std_logic;
008     res      : IN  std_logic;
009
010     dready   : IN  std_logic;
011     done     : OUT std_logic;
012
013     dbus     : INOUT std_logic_vector (7 DOWNTO 0);
014     offset   : IN  std_logic_vector (7 DOWNTO 0);
015     ad       : IN  std_logic_vector (7 DOWNTO 0)
016 );
017 END ENTITY top_level;
018
019 ARCHITECTURE rtl OF top_level IS
020 SIGNAL reg_a_oe_i : std_logic;
021 SIGNAL reg_b_oe_i : std_logic;
022 SIGNAL reg_a_we_i : std_logic_vector (1 DOWNTO 0);
023 SIGNAL reg_b_we_i : std_logic;
024 SIGNAL alu_op_sel_i : std_logic_vector (1 DOWNTO 0);
025 SIGNAL dbus_op_sel_i : std_logic_vector (1 DOWNTO 0);
026 SIGNAL dbus_i : std_logic_vector (7 DOWNTO 0);
027
028 COMPONENT alu IS
029 PORT (
030     res      : IN std_logic;
031     clk      : IN std_logic;
032     dbus     : INOUT std_logic_vector (7 DOWNTO 0);
033     reg_a_oe : IN std_logic;
034     reg_b_oe : IN std_logic;
035     reg_a_we : IN std_logic_vector (1 DOWNTO 0);
036     reg_b_we : IN std_logic;
037     alu_op_sel : IN std_logic_vector (1 DOWNTO 0)
038 );
039 END COMPONENT alu;
040
041 COMPONENT ctrl IS
042 PORT (
043     clk      : IN  std_logic;
044     res      : IN  std_logic;
045
046     dready   : IN  std_logic;
047     done     : OUT std_logic;
048
049     reg_a_oe : OUT std_logic;
050     reg_b_oe : OUT std_logic;
051     reg_a_we : OUT std_logic_vector (1 DOWNTO 0);
052     reg_b_we : OUT std_logic;
053     alu_op_sel : OUT std_logic_vector (1 DOWNTO 0);
054     dbus_op_sel : OUT std_logic_vector (1 DOWNTO 0)
055 );
056 END COMPONENT ctrl;
057
058 BEGIN
059
060     i_alu : alu
061     PORT MAP (
062         res      => res,
063         clk      => clk,
064         dbus     => dbus_i,
065         reg_a_oe => reg_a_oe_i,
066         reg_b_oe => reg_b_oe_i,
067         reg_a_we => reg_a_we_i,
068         reg_b_we => reg_b_we_i,
069         alu_op_sel => alu_op_sel_i
070     );
071
072     i_ctrl : ctrl
073     PORT MAP (
074         clk      => clk,
075         res      => res,
076
077         dready   => dready,
078         done     => done,
079
080         reg_a_oe => reg_a_oe_i,
081         reg_b_oe => reg_b_oe_i,
082         reg_a_we => reg_a_we_i,
083         reg_b_we => reg_b_we_i,
084         alu_op_sel => alu_op_sel_i,
085         dbus_op_sel => dbus_op_sel_i
086     );
087
088     dbus_i <= "00000001" WHEN dbus_op_sel_i = "01" ELSE
089             ad      WHEN dbus_op_sel_i = "00" ELSE
090             offset  WHEN dbus_op_sel_i = "10" ELSE
091             "ZZZZZZZ"; --bez buzení
092
093     dbus <= dbus_i;
094 END rtl;

```

Obr. 5 Blok na nejvyšší úrovni hierarchie, soubor top_level.vhd.

Logické úrovně

Od jazyka určeného k návrhu a modelování integrovaných obvodů očekáváme schopnost modelovat základní logické úrovně – log. 1 a log. 0. Ty jsou pro jednoduché logické simulace postačující, pro profesionální práci však potřebujeme mít možnost pracovat i se stavem vysoké impedance Z pro návrh a modelování třístavových budičů sběrnic. Dále je užitečné mít možnost modelovat zkrat na sběrnici – situaci, kdy dva budiče budí jeden spoj opačnými logickými úrovněmi. Knihovny VHDL pro tento účel zavádějí log. úroveň X . Navíc lze pracovat s úrovněmi H, L (slabá log. 1 a 0 generovaná slabým budičem, např. výstupem s otevřeným kolektorem a *pull-up* rezistorem), W , (tzv. *don't care* – libovolná logická úroveň) a U (neiniciliovovaná hodnota). Podpora pro devítistavovou logiku je implementována v balíčku *std_logic_1164* v knihovně *IEEE*. Všimněte si, že knihovna je připojena všemi ukázkovými kódy, např. řádky 1 a 2 na obr. 4. Logický signál, který má popsanych hodnot nabývat, je pak definován jako signál typu *std_logic* nebo *std_logic_vector*, pokud se

jedná o sběrnici. Pomocí nich modelujeme standardní propojení logických prvků – je to (velmi lapidárně řečeno) „obyčejný kus drátu“.

Popis rozhraní bloku

První krok, který je při vlastním návrhu číslicové logiky nutné udělat, je popis rozhraní navrhovaného bloku. V jazyce VHDL je pro každý blok definováno rozhraní ve formě popisu entity (řádky 5–16 v obr. 4). V tomto jednoduchém případě vidíme v deklaraci entity seznam v/v signálů uvozený klíčovým slovem *PORT*. Pro každý ze signálů je uvedeno jeho jméno (např. *clk*), směr vzhledem k bloku (*IN* – vstup, *OUT* – výstup, *INOUT* – obousměrný signál) a typ – buď *std_logic*, nebo *std_logic_vector*. U sběrnic je nutné definovat šířku a rozsah číslování bitů, což je provedeno zápisem (*7 DOWNTO 0*). Sběrnice má pak 8 bitů číslovaných 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. V identifikátorech nejsou rozlišována malá a velká písmena.

Každá entita má přiřazenou svou implementaci – „vnitřek bloku“ – architekturu. K jedné entitě může být přiřazeno i více

architektur najednou (např. implementací na různých úrovních abstrakce). V našem případě máme ke každé entitě jen jednu architekturu, jejich spárování je provedeno v definici architektury (řádek 18 v obr. 4). Použitý zápis definuje architekturu s názvem *rtl* implementující entitu ALU. Dále v kódu následuje deklarativní část architektury, kde jsou deklarovány signály a komponenty (vnorené bloky) užité vlastní implementací (řádky 19–23 na obr. 4, příp. 20–57 na obr. 5). Signál v jazyce VHDL představuje model fyzického spoje v integrovaném obvodu. Pro přiřazení hodnoty používáme operátor $<=$. Změna hodnoty signálu se neprojeví okamžitě, ale nejdříve po tzv. delta zpoždění, protože ani skutečné spoje nemohou měnit svoje stavy nekonečně rychle [2]. Blok popisující implementaci začíná klíčovým slovem *BEGIN* a končí klíčovým slovem *END ARCHITECTURE* na řádce 74 na obr. 4.

Popisujeme-li hardware, musíme být schopni zachytit vysokou míru paralelismu, která je mu vlastní (souběžně se šířící signály po spojích, současně klopící hradla atd.). To je ve VHDL řešeno velmi elegantně, všechny

příkazy zapsané mezi *BEGIN* a *END ARCHITECTURE* se z pohledu uživatele provádějí paralelně. Příkazem zde může být jednoduché přiřazení (řádky 71 a 72 na obr. 4), složitější konstrukce, nebo tzv. proces (např. řádky 26–42 na obr. 4). Zatímco příkazy v paralelním prostředí jsou vykonávány hned, jak dojde ke změně jednoho nebo více signálů, na kterých závisí výstup příkazu, příkazy v procesu jsou prováděny v pořadí jejich zápisu [2]. Spouštění provádění procesu řídí tzv. citlivostní seznam (*sensitivity list*). Ten lze nalézt např. na řádce 26 na obr. 4 v závorkách. CS je seznamem signálů v obvodu, jejichž změna vyvolá vykonávání procesu, tedy způsobí, že se proces provede a vyhodnotí. Poznamenejme, že ne vždy je citlivostní seznam potřebný [5]. Sestavení CS je třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Popisujeme-li kombinační logickou funkci, zapisujeme do CS všechny signály, které se vyskytují na pravé straně přiřazení v procesu, v podmínkách příkazu *IF*, jako řídicí signály u příkazu *CASE* atd. Pro sekvenční logickou funkci (viz dále popis registrů) obsahuje CS typicky hodinový signál a signály, na které má blok reagovat asynchronně (např. reset a set). Ponecháme-li například v CS na řádce 26 pouze signál *op_res*, bude se proces vyhodnocovat pouze při změně signálu *op_res* a příslušné výstupní signály nebudou během simulace reagovat na změny na ostatních signálech. Skutečný obvod se bude nicméně chovat správně, protože nástroje pro syntézu citlivostní seznamy ignorují a vytvoří kombinační logický obvod. Dostaneme se tak do situace kdy má kód na RTL úrovni funkčně odlišné chování od výsledného hardwa-

ru. Naštěstí na tuto situaci nástroje pro syntézu samy upozorňují varovnými hlášeními v žurnálu syntézy. Jelikož procesem popisujeme odezvu obvodu na konkrétní událost a obvod modelujeme na úrovni RTL, proces na změny na vstupu reaguje „nekonečně rychle“. Proto se také změny hodnot signálů projeví až po dokončení výpočtu příslušného procesu (na konci simulačního cyklu simulace založeného na událostech po tzv. zpoždění delta). Více o procesech a paralelním prostředí lze nalézt např. v [2].

Strukturní popis

Číslicový systém je obvykle navrhován ve formě hierarchického propojení bloků. Jazyk VHDL proto potřebuje kompletní podporu pro zachycení takové struktury. Na obr. 1 a 5 lze nalézt implementaci nejvyšší

```

001 LIBRARY IEEE;                                056
002 USE IEEE.std_logic_1164.ALL;                 057
003 USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;            058
004
005 ENTITY ctrl IS                                059
006     PORT (                                     060
007         res          : IN  std_logic;         061
008         clk          : IN  std_logic;         062
009
010         dready       : IN  std_logic;         063
011         done         : OUT std_logic;         064
012
013         reg_a_oe     : OUT std_logic;         065
014         reg_b_oe     : OUT std_logic;         066
015         reg_a_we     : OUT std_logic_vector (1 DOWNTO 0); 067
016         reg_b_we     : OUT std_logic;         068
017         alu_op_sel   : OUT std_logic_vector (1 DOWNTO 0); 069
018         dbus_op_sel : OUT std_logic_vector (1 DOWNTO 0); 070
019     );                                         071
020 END ENTITY ctrl;                              072
021
022 ARCHITECTURE rtl OF ctrl IS                  073
023     TYPE tstate IS (RESET, OFSET, INVERT, SECTI1, A_DO_B, 074
024     SECTI2, HOTOVO);                          075
025     SIGNAL curr_state : tstate;              076
026     SIGNAL next_state : tstate;             077
027     SIGNAL dready_sync : std_logic_vector (1 DOWNTO 0); 078
028 BEGIN                                         079
029     state_reg : PROCESS (res, clk)           080
030     BEGIN                                     081
031         IF res = '1' THEN                   082
032             curr_state <= RESET;            083
033         ELSIF clk = '1' AND clk'EVENT THEN  084
034             curr_state <= next_state;       085
035         END IF;                             086
036     END PROCESS state_reg;                  087
037
038     dready_sync_reg : PROCESS (res, clk)     088
039     BEGIN                                     089
040         IF res = '1' THEN                   090
041             dready_sync <= "00";           091
042         ELSIF clk = '1' AND clk'EVENT THEN  092
043             dready_sync <= dready_sync(0) & dready; 093
044         END IF;                             094
045     END PROCESS dready_sync_reg;           095
046
047     output_logic : PROCESS (curr_state)     096
048     BEGIN                                     097
049         done <= '0';                        098
050         reg_a_oe <= '0';                    099
051         reg_b_oe <= '0';                    100
052         reg_a_we <= "00";                   101
053         reg_b_we <= '0';                    102
054         alu_op_sel <= "00";                 103
055         dbus_op_sel <= "11";               104
056
057         CASE curr_state IS                  105
058             WHEN RESET =>                  106
059                 reg_a_we <= "01";          107
060                 dbus_op_sel <= "10";       108
061             WHEN OFSET =>                  109
062                 reg_a_we <= "10";          110
063                 alu_op_sel <= "00";        111
064                 reg_b_we <= '1';           112
065                 dbus_op_sel <= "01";       113
066             WHEN SECTI1 =>                 114
067                 reg_a_we <= "10";          115
068                 alu_op_sel <= "01";        116
069             WHEN A_DO_B =>                 117
070                 reg_b_we <= '1';           118
071                 reg_a_oe <= '1';           119
072             WHEN ADC =>                    120
073                 reg_a_we <= "01";          121
074                 dbus_op_sel <= "00";       122
075             WHEN SECTI2 =>                 123
076                 reg_a_we <= "10";          124
077                 alu_op_sel <= "01";        125
078             WHEN HOTOVO =>                 126
079                 done <= '1';               127
080                 reg_a_oe <= '1';           128
081             END CASE;                       129
082         END PROCESS output_logic;          130
083
084     next_state_logic : PROCESS (dready_sync, curr_state) 131
085     BEGIN                                     132
086         next_state <= curr_state;          133
087         CASE curr_state IS                  134
088             WHEN RESET =>                  135
089                 IF dready_sync(1) = '1' THEN 136
090                     next_state <= OFSET;    137
091                 END IF;                     138
092             WHEN OFSET =>                  139
093                 next_state <= INVERT;       140
094             WHEN INVERT =>                 141
095                 next_state <= SECTI1;       142
096             WHEN SECTI1 =>                 143
097                 next_state <= A_DO_B;       144
098             WHEN A_DO_B =>                 145
099                 next_state <= ADC;          146
100             WHEN ADC =>                    147
101                 next_state <= SECTI2;       148
102             WHEN SECTI2 =>                 149
103                 next_state <= HOTOVO;       150
104             WHEN HOTOVO =>                 151
105                 IF dready_sync(1) = '0' THEN 152
106                     next_state <= RESET;    153
107                 END IF;                     154
108             END CASE;                       155
109         END PROCESS next_state_logic;      156
110     END ARCHITECTURE rtl;                  157

```

Obr. 6 Řadič datové cesty, soubor ctrl.vhd

úrovně hierarchie (*top-level*) ukázkového příkladu. Blok na nejvyšší úrovni hierarchie zapouzdřuje jednotlivé podbloky, popisuje jejich propojení a jeho rozhraní jsou primárními vstupy/výstupy systému.

Deklarace komponent na řádcích 28–56 říká simulátoru, jaké bloky budou použity. Vlastní deklarace získáme jednoduchým zkopírováním entit příslušných bloků a nahrazením klíčového slova *ENTITY* slovem *COMPONENT*. Na řádcích 60–86 jsou potom komponenty použity (instancovány). Klauzule *PORT MAP* popisuje propojení skutečných portů entit s vnitřními signály bloku, např. řádek 64 uvádí, že port *dbus* komponenty ALU je zapojen na signál *dbus_i* v bloku *top_level*.

Bývá dobrým zvykem na nejvyšší úrovni hierarchie pouze instancovat komponenty a neimplementovat žádnou logickou funkci. Z důvodů jednoduchosti jsme zde zařadili i multiplexer vstupních signálů.

Třístavový budič

Jedním z nejjednodušších prvků je třístavový budič sběrnice. Dva takové budiče obsahuje i ALU (*obr. 3*). Budiče jsou řízeny signály *reg_a_oe* a *reg_b_oe* a umožňují číst obsahy registrů A a B. Jejich syntetizovatelný popis je uveden na *obr. 4* na řádcích 71–72. Funkce je dostatečně zřejmá z uvedeného kódu. Pokud např. *reg_a_oe = 0*, je výstup příslušného budiče ve stavu vysoké impedance, a na všechny bity sběrnice *dbus* je tak přivedena hodnota Z.

Základní logické funkce

Pro podporu implementace základních logických funkcí nabízí VHDL celou škálu operátorů (AND, OR, NOT, XOR, NAND atd.). V našem obvodu jsme chtěli mít v ALU možnost realizovat inverzi akumulátoru a logický součet/součin akumulátoru s obsahem registru B. Syntetizovatelná realizace logických operací je zřejmá z popisu (řádky 59, 63 a 65 na *obr. 4*). Poznamenejme zde, že logické operátory definované v balíčku *std_logic_1164* nad typem *std_logic* implementují kompletní sadu operací s devítistavovou logikou, např. $0 \text{ AND } X = 0$, $1 \text{ AND } X = X$ atd. [2].

Multiplexer

Ve zdrojových kódech ukázkového obvodu jsou použity tři základní způsoby, jak implementovat multiplexer. Nejjednodušší způsob lze nalézt v *obr. 5* na řádcích 88–91. Použili jsme zde paralelní konstrukci *WHEN-ELSE*. Kromě multiplexeru uvedený zápis realizuje i třístavový budič zapojený na jeho výstupu (alternativa pro *dbus_op_sel_i = 11*).

Druhou možností je zápis pomocí klauzule *IF-THEN-ELSE* použité v procesu (řádky 28–41 na *obr. 4*, které implementují vstupní multiplexery registrů A a B v ALU). Zde

bychom rádi čtenáře upozornili na jedno z úskalí používání VHDL. Začátečnickovi se může lehnout, že z nepozornosti vynechá větev *ELSE* na řádcích 34–36 či 39–41. Výsledný kód tak může vypadat například takto:

```
IF reg_b_we = '1' THEN
  b_d <= dbus;
END IF;
```

Na chybu se simulacemi vůbec nemusí přijít, i když došlo k velmi závažné změně chování obvodu. Z původně kombinační logické funkce se stala funkce sekvenční. Pokud je totiž *reg_b_we = 0*, hodnota na sběrnici *b_d* zůstává zachována. Získali jsme tak hladinový klopný obvod. Naštěstí nástroj pro syntézu v ISE na uvedenou konstrukci upozorňuje prostřednictvím varování „found latch“ v žurnálu.

Třetí možností je užití konstrukce *CASE-WHEN* ekvivalentní stejnojmenné konstrukci jazyka Pascal. Použití příkazu *CASE* vidíme v procesu na řádcích 55–69 na *obr. 4*. V příkazu si všimněte povinné alternativy *WHEN OTHERS*. Jazyk VHDL si vynucuje definování reakce na všechny alternativy, které mohou nastat. Jelikož pracujeme s devítistavovou logikou, může signál *alu_op_sel* nabývat i hodnot XX, UU a mnohých dalších. Abychom je nemuseli všechny vypisovat, použijeme konstrukci *WHEN OTHERS*. Blok kódu za ní uvedený je vykonán, pokud není vykonána žádná z předchozích alternativ, tedy pokud *alu_op_sel* není 00, 01, 10 ani 11.

Aritmetické operace

Při implementaci aritmetických operací návrhář zpravidla nejvíce ocení výhody návrhu na úrovni RTL. Jazyk VHDL spolu se standardizovanými knihovnami umožňuje velmi elegantní implementaci (sčítáčka v ALU, řádek 61 na *obr. 4*). Podobně jednoduchá byla i implementace násobení, jen místo operátoru „+“ bychom použili operátor „*“. Implementace aritmetických operací však má i svá úskalí, o kterých se zmíníme v jednom z dalších příspěvků.

Obecná kombinační funkce

Nástroje pro syntézu jsou schopny korektně rozpoznat a vygenerovat i obvody pro implementaci významně složitějších logických funkcí, než jsme si doposud ukázali. S kombinačními logickými funkcemi často pracujeme ve formě pravdivostní tabulky či booleovských rovnic, během fáze specifikace obvodu ovšem funkce často popisujeme na behaviorální úrovni například ve formě implikací „jestliže ..., pak ...“. Jazyk VHDL sice umožňuje zápis kombinační funkce pomocí booleovských rovnic, ale tato forma se používá jen zřídka. Častěji se lze setkat s popisem funkce pomocí tabulky, tedy vlastně s implementací logické funkce paměti ROM. Bezesporu nejoblíbenější je

třetí možnost implementace obecné logické funkce – popis na úrovni chování. Využijeme přitom prezentovaných konstrukcí, které lze volně kombinovat (řádky 26–42 na *obr. 4*, či složitější příklad na řádcích 47–82 na *obr. 6*). Zde užíváme zápisu pomocí procesů.

Paměťový prvek

Základním typem paměťového elementu je jednoduchý klopný obvod typu D. Jeho VHDL popis lze nalézt například na řádcích 44–53 na *obr. 4*. Implementujeme zde dva osmibitové registry s asynchronním resetem (řádek 46, 47 a 48). Registr reaguje na náběžnou hranu hodin; to lze vyčíst z podmínky na řádku 49. Podmínka *clk'event* je splněna právě tehdy, když na hodinách došlo k události (výskyt hrany) a druhá část podmínky *clk = 1* vybere náběžnou hranu (po hraně je *clk = 1* v log. 1).

Pomocí prostředků jazyka VHDL lze na FPGA jednoduše navrhovat i složitější struktury, jako jsou např. synchronní a asynchronní paměti [6].

Stavový automat

Řadič je implementován jako stavový automat (FSM). Implementace FSM již nevyžaduje žádné další jazykové konstrukce, neboť je prostým spojením dvou kombinačních logických funkcí realizujících výpočet příštího stavu, aktuálního výstupu a stavového registru.

Podíváme-li se blíže na zdrojový kód řadiče (*obr. 6*), rozpoznáme zde všechny tyto tři základní struktury realizované procesy *state_reg*, *output_logic* a *next_state_logic*. Dále zde nalezneme proces *dready_sync_reg*, který zajišťuje korektní resynchronizaci vstupního asynchronního signálu *dready*. Všimněme si také způsobu, jakým je implementován stav FSM (signály *curr_state* a *next_state*) a stavový registr automatu. Nepoužili jsme zde signály typu *std_logic_vector*, ale vlastní výčtový typ *tstate*, který nabývá hodnot pojmenovaných jako jednotlivé stavy automatu (řádek 23 na *obr. 6*). Oproti ručnímu návrhu automatu nám jazyk VHDL opět ulehčuje práci. Jednak nemusíme ručně minimalizovat dílčí logické funkce, a dále za nás syntéza provede i automatické zakódování stavů automatu. Použití výčtového typu významně zjednodušuje i simulaci a ladění – v časových průbězích přímo vidíme zvolená symbolická jména stavů.

Náměty k zamýšlení

Pro zájemce o hlubší pochopení prezentované problematiky jsme připravili několik jednoduchých cvičení. Odpovědi na položené otázky jsou spolu se zdrojovými kódy příkladu, kompilačními a simulačními skripty pro ModelSim a VHDL kódem simulačního prostředí s automatickou kontrolou odezev uvedeny v souboru *reseni_cviceni.pdf* v balíčku [7].

Cvičení 1 – analýza chování bezchybného obvodu: Spusťte verifikační simulaci (VS). Prohlédněte si časové průběhy hodnot signálů a všimněte si, jak je modelována třístavová sběrnice a funkce řídicího automatu. Spusťte kompletní implementaci v ISE WebPack (KI), jako cílový obvod zvolte xc2s15-5cs144. Jak velký je výsledný obvod? Jaká je maximální dosažitelná hodinová frekvence a kudy prochází kritická cesta v obvodu? Jak jsou kódovány stavy řídicího automatu ve skutečném obvodu?

Cvičení 2 – chybné vložení hladinového klopného obvodu: Ve zdrojovém kódu v obr. 4 zakomentujte řádky 39 a 40 – větve ELSE příkazu IF. Spusťte VS. Odhalila VS změnu chování? Spusťte KI a prostudujte výstup z nástroje pro syntézu. Najděte varování, které upozorňuje na chybu v kódu.

Cvičení 3 – chybný citlivostní seznam: Ponechte na řádce 26 ve výpisu 1 v CS pouze signál op_res, ostatní vymažte. Spusťte VS i KI. Odhalila VS změnu v chování návrhu? Prohlédněte si také výstup z nástroje pro syntézu. Upozorňuje syntezátor na potenciální rozdíl v chování mezi návrhem na úrovni RTL a skutečným obvodem?

Závěr

Článek prezentuje některé elementární jazykové konstrukce, pomocí nichž lze vytvořit složitější číslicové systémy. Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku se ale na mnoho aspektů jazyka VHDL nedostalo, proto odkazujeme čtenáře k dalšímu studiu (seznam použité literatury).

Návrh číslicového systému pomocí jazyka VHDL je velmi příjemný, často ale svádí k tvorbě složitých konstrukcí a zbytečně velkých obvodů s dlouhými kombinačními cestami a vysokou spotřebou. Mějte proto vždy na paměti, že neprogramujete software, ale navrhujete integrovaný obvod. Dobrým zvykem je nejprve navrhovaný obvod nakreslit na papír a posléze během psaní kódu průběžně spouštět implementační proces a sledovat technické parametry návrhu. Umožní to případně ihned přepracovat příliš divoké jazykové konstrukce či opravit některé chyby, a tak ušetřit čas v pozdějších fázích návrhu. Cit pro návrh a zkušenosti se správným užitím jazyka lze bohužel získat pouze dlouholetou praxí. Tato práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM6840770012 – Transdisciplinární výzkum v biomedicínském inženýrství 2.

Ing. Jakub Šťastný, Ph.D.

Katedra teorie obvodů ČVUT v Praze
ASICentrum, s. r. o.

Dokonalost & kompetence

Skříně & EMC od fischerelektronik s.r.o. součástkový distributor s.r.o.

- systém komponentů pro skříně & zásuvné moduly s funkčním designem, EMC úpravy
- zákaznické modifikace, zpracování, barevné zadání a zvláštní provedení



19" Systém skříní
verze s možností různých přestaveb, průmyslové PC a monitorové zásuvné skříňové moduly, provedení s EMC stíněním



Nosné rámy stavebních skupin a zásuvné moduly
pro montáž do rozváděčových skříní, upevnění na stěny nebo na nosné lišty, uzavřené zásuvné moduly pro využití v systémech s EMC krytím



Aluminiové skřínky
skřínky z aluminia, v tubusovém provedení nebo složené ze dvou půlených skořepin s letovatelným povrchem, těsnění pro EMC

ČESKÁ REPUBLIKA

39901 Milevsko, nám. E. Beneše 10

Tel.: 00 420 - 382 / 52 10 70

Fax: 00 420 - 382 / 52 10 25

mobil: 00 420 - 602 / 486 335

distribuce@fischerelektronik.cz

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Trenčín, 91311 Trenčianské

Stankovce 367

Tel.: 00 421- 326/ 49 72 17

Fax: 00 421- 326/ 49 72 18

mobil: 00 421- 905/ 914 617

fischerelektronik@nextra.sk

<http://www.fischerelektronik.cz>



automatizační prvky
elektronické součástky
profilové systémy

SENZORIKA PRO AUTOMATIZACI



Standardní a speciální průmyslové snímače špičkové kvality



- přibližovací snímače
- průletové/propadové bariéry
- snímače etiket
- kontaktní a vibrační snímače



Fotoelektrické snímače a závory za příznivou cenu



- difúzní, s odrazkou, vysílač-přijímač
- pro transparentní objekty, s potlačením pozadí, snímače vzdálenosti
- kontrastní, luminiscenční, barevné
- kamerové systémy



Enkodéry a lineární měřicí systémy



- inkrementální, absolutní
- vynikající poměr kvalita/cena
- vhodné pro výtahové aplikace
- zákaznická řešení na míru

AMTEK, spol. s r.o.
Václavská 125 / 619 00 Brno
tel. 547 125 570 / fax 547 125 556
automatizace@amtek.cz / www.amtek.cz

Generátor ZUS22 – jednoduché řešení pro údržbu a servis

Od roku 2002 firma Dodávky automatizace dodává na český trh jednoúčelové průmyslové kalibrátory a zdroje unifikovaných signálů typové řady ZUS. Tyto přístroje jsou určeny pro servisní a provozní praxi měření a regulace (MaR) a automatizační systémy řízení technologických procesů (ASŘ TP), především pro účely nastavování měřicích a regulačních obvodů, převodníků, řídicích systémů atd. Vycházejí z jednotné koncepce, pro niž jsou typické shodná konstrukce a ovládání, stejně tak jako i shodný design. Jsou řešeny jako přenosné (kapesní) s bateriovým napájením. Prvním přístrojem z typové řady ZUS je zdroj proudu a napětí ZUS22. Je určen především pro servisní činnost systémů MaR, elektro a ASŘ TP, které pracují v rozsahu 4 až 20mADC a 0 až 10 V DC.



V základním režimu pracuje ZUS22 jako generátor proudu v aktivním a pasivním režimu s rozlišením 10 μ A nebo jako generátor napětí s rozlišením 10 mV. Další možností je zadávání žádaných hodnot po 25 % z daného rozsahu (pět nastavených hodnot). Chyba generování je ve všech třech režimech gene-

rací $\pm 0,25$ % z rozsahu. Přístroj zobrazuje na displeji LCD poruchové provozní stavy, při nichž generovaná hodnota neodpovídá požadované hodnotě. K těmto poruchovým stavům patří pokles napětí baterie a zkrat na výstupu v režimu generace napětí nebo zvýšení odporu proudové smyčky v režimu generace proudu. Zatěžovací odpor musí být v režimu generace napětí větší než 10 k Ω . V režimu generace proudu musí být odpor (v ohmech) proudové smyčky naopak menší než 50 $U_{NAP} - 8$, kde U_{NAP} je napájecí napětí proudové smyčky. Pracovní teplota přístroje je 0 až 40 °C. Přístroj je určen pro běžnou údržbu a kontrolu nastavených parametrů.

ZS

Kontakt:

Dodávky automatizace, spol. s r. o.
1. máje 34/120
706 02 Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 600 111, fax: 596 600 116
e-mail: mikroelektronika@daas.cz
www.daas.cz

Nový v/v modul společnosti Siemens

Společnost Siemens rozšiřuje nabídku jednotek vzdálených vstupů, resp. výstupů řady Simatic ET200S o nový modul s vestavěnou procesorovou jednotkou a komunikačním rozhraním Profinet, který nese označení IM151-8 PN/DP CPU. Modul zvládá řídicí úlohy i komunikaci po síti Ethernet a výkonově odpovídá centrále Simatic S7-300 CPU 314. Přístroj bude k dispozici také v provedení pro bezpečnostní řízení (až SIL3, resp. Cat 4), v této verzi bude mít typové označení IM151-8 PN/DP F-CPU.

Nový modul IM151-8 PN/DP CPU je plnohodnotnou procesorovou jednotkou, kterou lze rozšířit až o 63 vstupně/výstupních modulů řady ET200S. V novém modulu s vestavěným CPU je integrován prepínač



(switch), který nabízí tři porty pro napojení do komunikační sítě Ethernet. Stanice ET200S osazená modulem IM151-8 PN/DP CPU může komunikovat po síti Ethernet pomocí protokolů Profinet IO, Profinet IRT,

TCP/IP, UDP/IP a ISO-on-TCP. V první fázi bude nový modul fungovat jako Profinet IO-controller (řídí až 128 podřazených stanic typu Profinet IO-device), ve druhé fázi bude následovat doplnění funkce Profinet IO-device (podřazená stanice na síti Ethernet). Samozřejmostí je i podpora S7-komunikace a rozhraní Profinet CBA. Nová procesorová jednotka navíc obsahuje integrovaný web-server, jenž slouží zejména pro účely diagnostiky, monitorování proměnných apod.

JS

Kontakt: Siemens, s. r. o.

Evropská 33a, 160 00 Praha 6
tel.: 800 122 552
fax: 233 032 492
e-mail: adprodej.cz@siemens.com
www.siemens.cz/ad

Literatura k článku na str. 440–445:

LITERATURA

[1] Internet: <http://en.wikipedia.org/wiki/VHDL> [kontrolováno 21. 6. 2008]

[2] SPIEGEL, J., VHDL Tutorial. www.seas.upenn.edu/~ese201/vhdl/vhdl_primer.html [kontrolováno 21. 6. 2008]

[3] Jednoduché logické bloky – ukázky VHDL kódů. http://amber.feld.cvut.cz/fpga/prednasky/fpga_navrh/fpga_navrh.html [kontrolováno 21. 6. 2008]

[4] ŠŤASTNÝ, J., Úvod do syntetizovatelného VHDL – prezentace z přednášky.

http://amber.feld.cvut.cz/fpga/prednasky/fpga_navrh/fpga_navrh.html [kontrolováno 21. 6. 2008]

[5] Hamburg VHDL Tutorial. www.vhdl-online.de/tutorial [kontrolováno 21. 6. 2008]

[6] KOLOUCH, J., Možnosti realizace paměti RAM v obvodech FPGA. *Elektrorevue* 2003, č. 27.

[7] Ukázkový příklad návrhu. http://amber.feld.cvut.cz/fpga/prednasky/FPGA_navrh/fpga_navrh.html [kontrolováno 21. 6. 2008]

[8] CHU, P. P., *RTL Hardware Design Usign VHDL. Coding for Efficiency, Portability and Scalability*, John Wiley & sons, 2006.

[9] KŘEMEČEK, M., *Implementace základních logických funkcí na FPGA. Bakalářská práce*. Praha : FEL ČVUT, KTO, FPGA Laboratoř, 2006. http://amber.feld.cvut.cz/fpga/publication_s/BP_Kremecek_2006.pdf [kontrolováno 21. 6. 2008]