

# Návrh aritmetických operátorů na FPGA

Zatímco předchozí díly seriálu byly zaměřeny spíše na logický a systémový návrh obecných obvodů, v tomto dílu se budeme věnovat návrhu speciálních struktur určených pro aritmetické výpočty na programovatelných hradlových polích. V příspěvku představíme možnosti realizace základních aritmetických operátorů (inverze znaménka, výpočtu absolutní hodnoty, sčítání/odčítání, násobení a dělení) s ohledem na reálnou implementaci na FPGA obvodech. Text je opět doplněn příklady VHDL kódu. Krátce se zmíníme i o vlastních aritmetických knihovnách v jazyce VHDL, jejich použití a účelu.

## 1 Úvod

Moderní FPGA obvody jsou velmi často používány pro aplikace v oblasti číslicového zpracování signálu a jejich architektury jsou tomu proto patřičně přizpůsobeny. Podobně i nástroje pro návrh obvodů na programovatelných hradlových polích poskytují značnou podporu pro návrh aritmetických operátorů, a návrháři tak velmi zjednodušují práci. Jejich implementace nicméně nemusí být vždy bezproblémová; proto je tento příspěvek věnován základům realizace aritmetických operátorů na obvodech FPGA. V příspěvku nejprve krátce zopakujeme problematiku zobrazení čísel v počítači. Dále se budeme věnovat po řadě detailům realizace invertoru znaménka, sčítačky a odečítačky, násobičky a děličky se zvláštním zřetelem k jejich implementaci na programovatelných hradlových polích. Jako u předchozích článků je i tento text doplněn příklady popisovaných struktur implementovaných v VHDL, kódy lze stáhnout z adresy [1].

## 2 Zobrazení čísel

Se základním formátem pro zobrazení kladných čísel – přímým kódem – se jistě už všichni čtenáři setkali. Jako příklad může sloužit zobrazení čísel 60 a 196 pomocí osmibitového slova

$$60d = 00111100b = 0 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0,$$

$$196d = 11000100b = 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0.$$

Stejně jako v desítkové soustavě má každá dvojková číslice přiřazenu odpovídající váhu. Protože zobrazujeme pouze nezáporná čísla, lze pomocí  $N$  bitového čís-

### POUŽITÉ ZKRATKY

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| BS  | Barrel Shifter          |
| LSB | Least Significant Bit   |
| LUT | Look Up Table           |
| MSB | Most Significant Bit    |
| RTL | Register Transfer Level |
| STA | Static Timing Analysis  |
| WE  | Write Enable            |

la zobrazit dekadická čísla z rozsahu  $0 \dots +2^N - 1$ .

Pro zobrazení celých čísel je běžně používán doplňkový kód (*two's complement* – dvojkový doplněk). Jediná odlišnost doplňkového od přímého kódu tkví ve váze nejvyššího bitu; podívejme se jaká dekadická čísla dostaneme pro příslušná osmibitová slova uvedená výše

$$00111100b = 0 \times (-2^7) + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = +60d,$$

$$11000100b = 1 \times (-2^7) + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = -60d.$$

Všimněme si, že nejvyšší bit má váhu  $-2^{N-1}$  pro  $N$  bitové číslo. Není to tedy znaménkový bit, jak se někdy mylně označuje. Uvědomíme-li si tuto skutečnost, řada aritmetických operací v doplňkovém kódu se rázem stane srozumitelnější. Rozsah zobrazitelných čísel je zde  $-2^{N-1} \dots +2^{N-1} - 1$ .

Doposud jsme hovořili pouze o celých číslech. Z pohledu implementace aritmetických operací většinou příliš nezáleží na tom, kde je umístěna řádová čárka. V případech uvedených výše jsme nejnižšímu řádu přiřadili váhu  $2^0$ . Při práci s čísly v oblasti číselnicového zpracování signálu bývá nicméně běžné umisťovat řádovou čárku těsně před nejvyšší bit; získáme tak tzv. zlomkový (*fraction*) formát. Výše uvedené příklady pak budou vypadat následovně (poloha řádové číslice před čárkou je úmyslně zvýrazněna):

$$0,0111100b = 0 \times (-2^0) + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} + 1 \times 2^{-5} + 0 \times 2^{-6} + 0 \times 2^{-7} = +0,46875d,$$

$$1,1000100b = 1 \times (-2^0) + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 0 \times 2^{-4} + 1 \times 2^{-5} + 0 \times 2^{-6} + 0 \times 2^{-7} = -0,46875d$$

Rozsah zobrazitelných čísel je v tomto případě  $-1 \dots +1 - 2^{-N+1}$ .

V technické praxi se lze setkat i s dalšími kódy – s posunutou nulou, inverzním kódem, jednotkovými doplňkem atd. [2]. Samostatnou kapitolou je pak zobrazení čísel v pohyblivé řádové čárce [2].

## 5 Základní aritmetické operace

### 5.1 Inverze znaménka

Inverze znaménka je v mnoha případech užitečná operace. Otočením znaménka operandu můžeme například převést sčítání na odečítání či určit absolutní hodnotu čísla. Inverze znaménka čísla  $a$  v doplňkovém kódu je prováděna podle známého pravidla; z vlastností doplňkového kódu plyne, že

$$-a = 2^N + a = (2^N - 1) - a + 1 = \text{NOT}(a) + 1$$

Chceme-li tedy invertovat znaménko čísla, invertujeme všechny jeho bity a přičteme jedničku. Tomu odpovídá i schéma na obr. 1; červeně je označena část sloužící k vlastní operaci otočení znaménka, celé schéma představuje jednotku pro výpočet absolutní hodnoty. Protože rozsah čísel zobrazitelných ve dvojkovém doplňku je asymetrický a hodnota  $-2^{N-1}$  nemá kladný protějšek (největší zobrazitelné kladné číslo je  $2^{N-1} - 1$ ), je třeba výstup obvodu chápat jako  $N$  bitové číslo v přímém kódu a nejvyšší bit „nezahazovat“. Alternativou je obvodové řešení mírně zkomplikovat a přidat detekci čísla  $-2^{N-1}$  na vstupu. Výstup potom bude dodatečnou logikou saturován do  $2^{N-1} - 1$ . Aplikace ovšem musí takový postup umožňovat. Implementace schématu z obr. 1 v jazyce VHDL je triviální:


```
a_abs <= a WHEN a(N-1) = '0' ELSE NOT(a) + 1;
```

Všimněte si jednoduché implementace přičtení 1 pomocí operátoru „+“. Aby bylo možné takto jednoduše implementovat sčítačku, je nejprve nutné zavést knihovny pro aritmetické operace použitím klauzule USE:

```
USE IEEE.std_logic_arith.ALL;
USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;
USE IEEE.std_logic_signed.ALL;
```

Začátečníkovi může systém aritmetických knihoven v jazyce VHDL připadat poněkud nepřehledný, uveďme proto stručnou informaci o tom, k čemu jsou jednotlivé knihovny dobré:

 - `std_logic_unsigned`: knihovna obsahuje syntetizovatelné aritmetické operátory (+, -, \*, ABS, relační operátory), které pracují s typem `std_logic_vector`. Knihovnu připojte pokud budete chtít pracovat jen s čísly bez znaménka.
- `std_logic_signed`: totéž, jako `std_logic_unsigned`, ale pro čísla se znaménkem,



Obr. 1 Obvod pro určení absolutní hodnoty (část určená k inverzi znaménka je zvýrazněna červeně)

■ `std_logic_arith`: tuto knihovnu většinou uijeme tehdy, chceme-li současně pracovat s čísly  $s$  a bez znaménka. Knihovna zavádí nové datové typy `signed` a `unsigned` odvozené z typu `std_logic_vector`. Jejich použitím říkáme, že binární číslo na příslušné sběrnici chápeme jako číslo bez znaménka (`unsigned`), nebo ve dvojkovém doplňku (`signed`). Protože jsou oba typy odvozené z typu `std_logic_vector`, pracuje se s nimi stejným způsobem. Knihovna dále obsahuje několik užitečných funkcí pro konverzi mezi typy `std_logic_vector`, `unsigned`, `signed` a `integer`.

Čtenáři zde doporučujeme důkladné prostudování zdrojových kódů těchto knihoven, lze je typicky najít v instalačním adresáři vašeho simulátoru. Například u ModelSimu XE je to adresář program files\Mxiii\Xilinx\vhdl\src\jeec.

### 5.2 Sčítání a odečítání

Operace sčítání  $c = a + b$  je využívána jak všemi složitějšími obvody (například každým čítačem ve vašem obvodu), tak i operátory násobení a dělení.  $N$ -bitová sčítacíka je tak klíčovým aritmetickým operátorem a na její rychlosti a dalších vlastnostech závisí parametry celého systému pro číslíkové zpracování signálu.

Běžně dostupná literatura o logickém návrhu, např. [2 a 3], vždy uvádí elementární odvození logických funkcí a zapojení jak poloviční (*half*), tak plné sčítacíky (*full adder*). Dovolíme si proto předpokládat, že čtenář je s těmito konstrukcemi již důvěrně obeznámen a zaměříme se spíše na specifika návrhu na obvodech FPGA.

Nejjednodušší možná implementace paralelní sčítacíky je tzv. ripple carry adder, sčítacíka s „čeřením přenosu“ (*obr. 2*). Návrh sčítacíky v jazyce VHDL je opět triviální:

```
c <= a + b;
```

Tato implementace sčítacíky je přímo použitelná jak pro sčítání čísel v přímém, tak v doplňkovém kódu.

Nevýhodou obvodu je jeho poměrně vysoké kombinační zpoždění způsobené šířením přenosu mezi jednotlivými řády sčítacíky. Jeden možný případ šíření přenosu lze nalézt na *obr. 2*. Nejdelší možná kombinační cesta obvodem (kritická cesta) vede ze vstupu  $a_0$ , nebo  $b_0$  na výstup  $cy_{N-1}$  ( $cy_7$  v tomto případě) a celkové zpoždění závisí na šířce slova  $N$ . To může negativně ovlivnit maximální pracovní frekvenci  $f_{\max}$  celého obvodu, např. [4].

Existuje mnoho způsobů, jak kombinační zpoždění sčítacíky zkrátit [2 a 3], všechny ovšem vyžadují netriviální zásah do struktury obvodu. Drtivá většina dnešních obvodů FPGA tento problém řeší pomocí dedikovaného kanálu pro akceleraci přenosu (tzv. carry chain). Použijeme-li standardní způsob


implementace sčítacíky v jazyce VHDL uvedený výše, nástroje pro implementaci automaticky zajistí užití příslušných struktur pro zrychlení přenosu. Jestliže i přesto výsledná struktura kriticky snižuje  $f_{\max}$ , je kromě použití sofistikovanějšího obvodového řešení možné problém řešit i pomocí proudového zpracování.

Dále je při sčítání nezbytné brát v úvahu možné přetečení. Sčítáme-li dvě  $N$ -bitová čísla,


1-bitový výsledek, je před sčítáním nezbytné provést znaménkové rozšíření (*sign extension*) obou sčítanců na  $N + 1$  bitů. To provedeme jednoduchou kopií nejvyššího bitu:

```
c <= (a(N - 1)&a) + (b(N - 1)&b);
```

 Chceme-li místo sčítání odečítat, lze jednoduše použít VHDL operátor „-“, případně sčítacíku zkombinovat s obvodem pro inverzi znaménka vyžadujeme-li pře-



 Obr. 2 Paralelní sčítacíka se zvýrazněnou kombinační cestou – přenos



Obr. 3 Barrel shifter pro posuv čísla až o 15 bitů – násobení  $2^0, 2^1, \dots, 2^{15}$

la, získáváme obecně  $N + 1$ -bitový výsledek. Je-li výstup sčítacíky jen  $N$ -bitový, je třeba detekovat přetečení a případně provést následnou korekci výsledku. Obecně mohou nastat dva případy. Sčítáme-li pouze kladná  $N$ -bitová čísla v přímém kódu, je přetečení indikováno přenosem z nejvyššího bitu sčítacíky (*obr. 2*, výstup  $cy_7$ ). Pracujeme-li s čísly v doplňkovém kódu, přetečení může nastat jen tehdy, pokud sčítáme čísla se stejným znaménkem. Přetečení pak rozpoznáme tak, že výsledek je opačného znaménka, než oba operandy ( $a_7 = b_7, c_7 \neq a_7$ ). Druhou možností detekce je srovnat přenosy z  $a$  do nejvyššího řádu ve sčítacíce. Jsou-li oba shodné (v *obr. 2*  $cy_6 = cy_7$ ), k přetečení nedošlo. V případě detekce přetečení můžeme dále výsledek ošetřit pomocí saturace – místo poškozeného výsledku uijeme největší zobrazitelné číslo s očekávaným znaménkem původního výsledku. To je charakteristické pro aplikace v oblasti číslíkového zpracování signálů. Sčítání se saturací pak lze provést pomocí následujícího kódu VHDL (příklad je pro  $N = 8$  z důvodů názornosti a přehlednosti zápisu):

```
c_sat_add_i <= a + b;
overflow_i <= '1' WHEN a(7) = b(7) AND
c_sat_add_i(7) /= a(7) ELSE '0';
c_sat_add <= "01111111" WHEN overflow_i
= '1' AND a(7) = '0' ELSE
"10000000" WHEN overflow_i = '1' AND
a(7) = '1' ELSE
c_sat_add_i;
```

Jestliže sčítáme dvě  $N$ -bitová čísla v doplňkovém kódu a chceme získat  $N +$

Tab. 1 Příklad funkce barrel shifter – hodnoty na interních signálech

|            |  |
|------------|--|
| $k[0] = 1$ | $c0 = 2 \times a$                                  |
| $k[1] = 0$ | $c1 = c0 = 2 \times a$                             |
| $k[2] = 0$ | $c2 = c1 = 2 \times a$                             |
| $k[3] = 1$ | $c3 = 256 \times c2 = 512 \times a = 2^9 \times a$ |

pínat mezi sčítáním a odečítáním za běhu.

Na závěr krátké diskuze možností implementace sčítacíky poznamenejme, že nejčastěji v praxi sčítáme proměnný operand  $a$  s konstantním operandem  $b$  – například při inkrementaci hodnot v čítači. V takovém případě místo operandu  $b$  ve VHDL kódu jednoduše použijeme příslušnou konstantu. Nástroje pro syntézu a implementaci toto automaticky rozpoznají a sčítacíku optimalizují vzhledem k použité konstantě. Ve výsledném obvodu potom nebude plná sčítacíka, ale specializovaný obvod například pro přičtení jedničky. Čtenáře zde odkazujeme i na minulé díly našeho seriálu, kde jsme čítače i sčítacíku již intuitivně použili.

### 5.3 Násobení


Násobení je v oblasti číslíkového zpracování signálu jednou z nejdůležitějších operací (hned po sčítání). Tomu odpovídá i široká škála dostupných řešení a postupů, které pro něj byly vyvinuty.

Předpokládejme, že násobíme dvě celá čísla  $a, b$ ; získáme výsledek  $c = a \cdot b$ . Jsou-li činitel  $a$  a  $b$   $N$ -bitová čísla, musí být součin  $c$  v nejhorším případě  $2N$  bitů široký, aby nedošlo k přetečení.

Technicky nejjednodušším případem je násobení proměnného činitele  $a$  konstantní přirozenou mocninou dvou, tedy  $b = 2^k$ . Násobení je pak redukováno na pouhý bitový posuv, v jazyce VHDL ho lze implementovat takto:

```
c(N+k-1 DOWNT0 k) <= a; c(k-1 DOWNT0 0)
<= (OTHERS => '0');
```

Zde ani nezáleží na tom, zda činitel

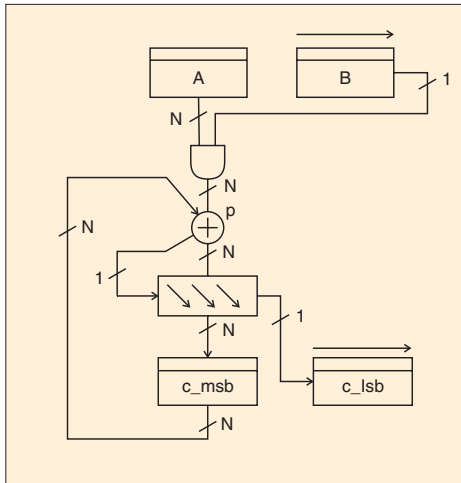

Obr. 4 Zjednodušené schéma sériové násobičky (všechny registry mají šířku  $N$  bitů)

$a$  a součín  $c$  jsou v přímém kódu, nebo v dvojkovém doplňku. Je-li  $b$  požadováno záporné, lze po posuvu zařadit už popsaný obvod pro inverzi znaménka. Poněkud zajímavější případ nastává pokud požadujeme mocninu  $k$  proměnnou v době funkce obvodu. Pak je na místě použít obvod označovaný jako *barrel shifter* (BS), schéma je na obr. 3. Obvod funguje velmi jednoduše, jeho funkce je postavená na rozkladu binárního čísla na řády. Představme si například, že chceme vstup  $a$  vynásobit  $2^9$ ,  $k = 9d = 1001b$ . Potom budou na jednotlivých interních signálech obvodu hodnoty jako v tab. 2.

VHDL kód BS je jen jednoduchou kombinací multiplexerů a posuvu vlevo. Zajímavou techniku pro implementaci obecného BS prezentuje dokument [5]. Poznamenejme zde ještě, že *barrel shifter* se často implementuje pomocí bitových rotací, nikoliv posunů. V tom případě ho ale nelze jednoduše použít pro násobení; zde je nezbytné vkládat zprava vždy nuly.

V případě obecného operandu  $b$  máme k dispozici široké spektrum řešení od plně sekvenční až po plně paralelní násobičku. Pro

Tab. 2 Příklad sériového násobení (nejnižší bit registru  $B$  určující součín  $p$  je zvýrazněn)


| krok | $B$  | $p$  | $C_{msb}$ | $C_{lsb}$ |
|------|------|------|-----------|-----------|
| 1    | 1101 | 1001 | 0100      | 1000      |
| 2    | 0110 | 0000 | 0010      | 0100      |
| 3    | 0011 | 1001 | 0101      | 1010      |
| 4    | 0001 | 1001 | 0111      | 0101      |

úplnost zmiňme, že bezesporu nejjednodušším řešením je postupné sčítání (operand  $a$  přičteme  $b$  krát k sama sobě). To ovšem pro extrémní pomalost téměř nikdy nepoužijeme.

Dříve velmi populárním řešením bylo použití sériové násobičky. Její nespornou výhodou je velikost – násobička zabírá minimum plochy na obvodu FPGA. Nevýhodami jsou pomalé násobení (pro  $N$ -bitové činitele je třeba  $N$  hodinových cyklů) a potřeba slo-

paralelní násobičky ušetří mnoho práce. Vše, co musíme udělat, je zapsat v jazyce VHDL jednoduchou konstrukci. Následující příkazy ukazují implementace násobičky jak pro čísla se znaménkem, tak pro čísla bez znaménka:
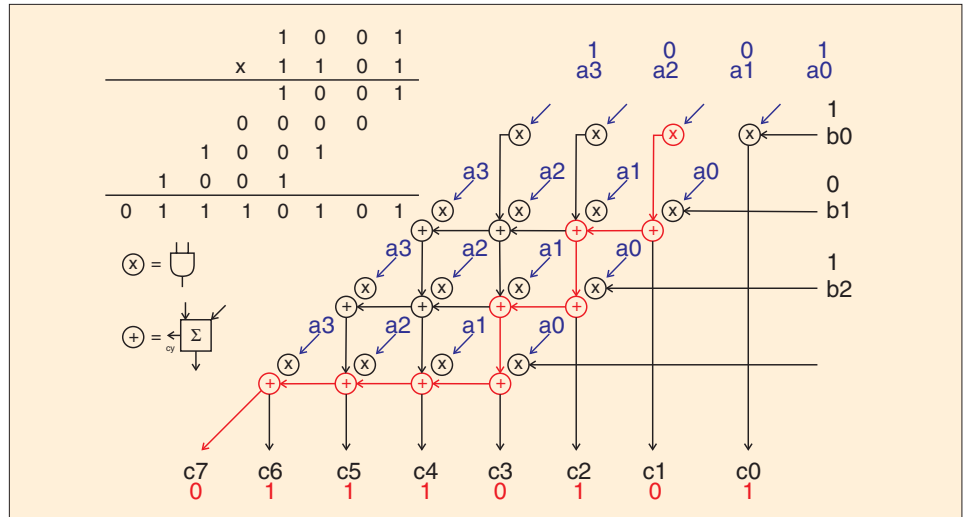
```
-nasobeni bez znaménka
c_us_mult_i <= unsigned(a) * unsigned(b);
c_us_mult <= std_logic_vector(c_us_mult_i);
```



Obr. 5 Paralelní násobička s příkladem násobení

žitějšího řízení celého obvodu. Na obr. 4 lze nalézt její schéma, jedná se tentokrát o sekvenční obvod. Násobení probíhá podle dobře známého „ručního“ algoritmu; v tab. 2 je uveden příklad postupu při násobení spolu s obsahy jednotlivých registrů. Činitele  $a$  a  $b$  na počátku násobení uložíme do registrů  $A$  a  $B$ . Registr  $B$  je posuvný, s každým hodinovým cyklem se posouvá jeho obsah vpravo a jeho nejnižší bit je použit pro výpočet dílčího součinu  $p$ . Výpočet postupuje po krocích, v  $N$ -tém kroku (hodinovém cyklu) získáme  $N$ -tý bit výsledku, protože tento závisí jen na mezivýsledcích z kroků 1, ...,  $N$ . Výsledný bit se uloží do registru  $C_{lsb}$  (opět posuvný registr, v každém kroku se jeho obsah posouvá o bit vpravo). Po  $N$  krocích je k dispozici výsledek ve dvojici registrů  $C_{msb}$  a  $C_{lsb}$ . Popsaný postup platí pro nezáporná čísla, jsou-li operandy se znaménkem, pak v posledním kroku dělí součín  $p$  odečítáme, protože nejvyšší bit ve dvojkovém doplňku má váhu s negativním znaménkem.

Dnes sériovou násobičku na FPGA používáme spíše ve výjimečných případech. Řešení, které odstraňuje nevýhodu nízké rychlosti výpočtu za cenu zvětšení plochy obvodu a zpoždění logiky, představuje paralelní násobička. Tu si lze v nejjednodušším případě představit jako sériovou násobičku „rozbalenou do prostoru“ (obr. 5). Násobička je nyní jeden veliký kombinační obvod. Ve schématu je červenou barvou zdůrazněná kritická cesta strukturou.

Nástroje pro syntézu a implementaci obvodů na FPGA návrháři při implementaci

```
-nasobeni se znaménkem
c_s_mult_i <= signed(a) * signed(b);
c_s_mult <= std_logic_vector(c_s_mult_i);
```

kde  $a$ ,  $b$ ,  $c_s\_mult$ ,  $c_us\_mult$  jsou typu `std_logic_vector`. Popsaný zápis vyžaduje importovat knihovnu `std_logic_arith`.

Výsledná implementace násobičky velmi závisí na rodině použitého obvodu FPGA. Při použití starších či levnějších obvodů FPGA je vygenerovaná struktura násobičky složená z diskrétních logických prvků (např. LUT). Taková násobička bude patrně zabírat nezanedbatelnou část plochy obvodu FPGA. Naproti tomu moderní programovatelná hradlová pole mají integrované hardwarové násobičky a nástroje pro syntézu, rozmístění a propojení je dokáží využít. Výhodami integrovaných násobiček je nižší zpoždění, menší zabraná plocha obvodu FPGA a ovšem i celkově nižší příkon obvodu FPGA při násobení. Například v případě FPGA řady Virtex se můžeme setkat s integrovanými násobičkami násobícími operandy 18 × 18 bitů se znaménkem, výsledek má šířku 36 bitů se znaménkem (případně 17 × 17 bitů bez znaménka s 34 bitů širokým výsledkem). Nástroje pro implementaci násobičku automaticky použijí. Navíc násobíme-li slova o jiné šířce, než je 18 bitů se znaménkem, je automaticky zajištěna konverze na nativní šířku. Násobička pak buď není zcela využita (jsou-li operandy užší, než 18 bitů), nebo nástroj použije více integrovaných násobiček (jsou-li operandy širší), případně i v kombinaci s další logikou. Práce

s integrovanými násobičkami nicméně nemusí být zcela zdarma, neboť například na FPGA Virtex násobičky sdílí propojovací kanály s bloky blokové paměti (BRAM). Použití jedné násobičky tak zabírá i jeden blok BRAM.

V technické praxi se může snadno stát, že násobičkou prochází kritická cesta a tedy zpoždění logiky pro násobení významně snižuje maximální hodinovou pracovní frekvenci obvodu. Významnou pomocí v tomto případě může být implementace násobičky s proudovým zpracováním – *pipelined multiplier* [6].

#### 5.4 Dělení

Operátor dělení je nejméně často implementovaným základním aritmetickým operátorem. Dělení  $c = a/b$  je samo o sobě celkem pomalou operací, sekvenčním výpočtem na několik period hodin, a proto se ho obvykle snažíme nahradit alternativními implementacemi (nejčastěji převodem na násobení).

Potřebujeme-li implementovat operaci dělení, může opět nastat několik různých situací podle požadavků na operátor. Probereme je v pořadí podle vzrůstající obtížnosti. Nejjednodušším případem je znovu dělení celočíselnou konstantní mocninou dvojky,  $b = 2^k$ . Opět použijeme jednoduchý bitový posuv, tentokrát vpravo

$c(N-1 \text{ DOWNTO } N-k) \leftarrow (OTHERS \Rightarrow '0');$   
 $c(N-k-1 \text{ DOWNTO } 0) \leftarrow a(N-1 \text{ DOWNTO } k);$

Jsou-li operandy čísla se znaménkem, situace se mírně zkomplikuje. Při bitovém posuvu vpravo je nutno správně pracovat s nejvyšším bitem a v principu zleva nasouvat kopii znaménka (*sign extension* – znaménkové rozšíření):

$c(N-1 \text{ DOWNTO } N-k) \leftarrow (OTHERS \Rightarrow a(N-1));$   
 $c(N-k-1 \text{ DOWNTO } 0) \leftarrow a(N-1 \text{ DOWNTO } k);$

Navíc je nutné si uvědomit existenci malých komplikací spojené s doplňkovým kódem. Představme si, že dělíme dvěma – tedy posouváme o bit vpravo – následující čísla:

$+1d/2 = 00000001b/2 = 00000000b = 0d,$   
 $-1d/2 = 11111111b/2 = 11111111b = -1d,$   
 $+8d/2 = 00001000b/2 = 00000100b = 4d,$   
 $-8d/2 = 11111000b/2 = 11111100b = -4d,$   
 $+5d/2 = 00000101b/2 = 00000010b = 2d,$   
 $-5d/2 = 11111011b/2 = 11111101b = -3d$

Vidíme, že výsledek je vždy „zaokrouhlení“ směrem k minus nekonečnu. To u kladných čísel nečiní problém, jelikož vypočtený podíl je v absolutní hodnotě vždy menší, nebo roven, než jeho skutečná hodnota. U záporných čísel je ale vypočtený podíl v absolutní hodnotě vždy větší, nebo roven skutečné hodnotě. Extrémní případ z hlediska relativní chyby nastává dělíme-li  $-1$  libovolnou nezápornou mocninou dvou – dostáváme stále  $-1$ . S tímto jevem je třeba počítat, a je-li na závadu, operaci patřičně

přizpůsobit. Nejjednodušší postup je provést nejprve výpočet absolutní hodnoty, posléze vlastní posuv, a nakonec obnovit původní znaménko případným násobením  $-1$ .

Požadujeme-li  $k$  proměnné za běhu aplikace, užijeme obvod z obr. 3, jen posuv vlevo nahradíme posuvem vpravo.

Při implementaci nejrůznějších algoritmů často potřebujeme dělit obecnou konstantou  $b$ , jež ovšem není mocninou dvojky. Dělení v tomto případě provedeme pomocí násobení převrácenou hodnotou  $b$ .

Konečně, nejsložitější případ nastává, má-li být  $b$  obecné a proměnné za běhu obvodu. Nejjednodušší a v praxi v podstatě nepoužívané řešení je dělení postupným odečítáním

$$p_0 = a, p_{i+1} = p_i - b$$

tak dlouho, dokud je  $p_{i+1} \geq 0$ . Potom  $c = i$ . Zásadní nevýhodou je zde extrémní pomalost výpočtu.


Elegantnější řešení představuje tzv. sériová dělička [7]. Sériová dělička v nejjednodušším případě provádí dělení podle dobře známého „ručního“ algoritmu dělení čísel. Algoritmus je iterativní, v každém kroku vypočte mezivýsledek  $p_i$  a novou číslici podílu  $c_i$  (v tomto případě jeden bit, základ je 2). Počáteční podmínka je  $p_0 = a$ . V každém kroku hledáme  $c_i$  a vypočteme nové  $p_{i+1}$ :

$$c_i = \text{floor}(p_i/b), p_{i+1} = 2(p_i - c_i b),$$

kde funkce  $\text{floor}(x)$  vrací celočíselnou část  $x$ .

Předpokládáme ovšem, že jak dělenec, tak dělitel je před dělením normalizován do rozsahu  $2^{N-1}, \dots, 2^{N-1}$ , aby v prvním kroku bylo  $c_1$  nejvýše 1. To lze udělat násobením  $a$  i  $b$  pomocí vhodné mocniny dvojky. Ve skutečnosti tak budeme dělit  $c' = (a2^N)/(b2^M)$ . Pro výsledek platí  $c = 2^{M-N}c'$ .

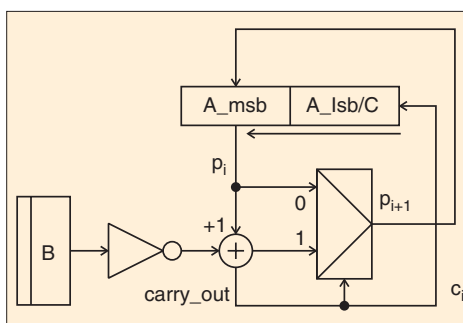Při implementaci tohoto algoritmu je nejnáročnějším krokem stanovení  $c_i$ . Jedno z možných řešení je provést odečtení  $p_i - b$  a rozhodnout se podle výsledku. Finální implementace děličky pro nezáporné operandy pak může být jako na obr. 6 [8]. Celý obvod funguje poměrně jednoduchým způsobem: na začátku dělení se do registrů  $A, B$  nahrají dělenec  $a$  a dělitel  $b$ . Registr  $A$  je



Obr. 6 Zjednodušené schéma sériové děličky nezáporných čísel

v tomto zapojení posuvný, v každém kroku dělení se jeho obsah posouvá o bit vlevo. Zprava se do něj nasune nová číslice podílu  $c_i$ . Horní polovina registru  $A\_msb$  je stejně široká, jako registr dělitele  $B$ . Během každého taktu dělení se ve sčítačce odečte  $A\_msb - B$ , odečtení je zajištěno pomocí inverze  $B$  a přičtení jedničky do nejnižšího řádu sčítačky. Na základě přenosu z nejvyššího řádu sčítačky lze zjistit, zda  $A\_msb \geq B$  (pak  $carry\_out = 1$ ), či naopak ( $carry\_out = 0$ ). Význam hodnoty signálu  $carry\_out$  je zde jen zdánlivě obrácený (1 pro kladný a 0 pro záporný výsledek). Souvisí to s tím, že pracujeme jen s kladnými čísly – čtenář nechť si zde rozmyslí důvod. Signálem  $carry\_out$  konečně vybereme nový obsah registru  $A\_msb$  a současně představuje signál nese novou číslici podílu (1 pro  $A\_msb \geq B$ , 0 jinak).

Popsaný algoritmus a zapojení jsou velmi primitivní, ve skutečnosti existuje mnoho vylepšení sekvenční děličky, např. [7]. Vylepšený algoritmus (tzv. SRT algoritmus) sekvenčního dělení je použit například v procesorech řady Pentium.

Jinou zajímavou možností implementace dělení je dělení pomocí násobení. Operaci  $c = a/b$  potom převedeme na  $c = a(1/b)$ , a vlastní násobení tak musí předcházet aproximace převrácené hodnoty dělitele. Tu lze určit jednoduchým iterativním algoritmem. Podrobný popis celého algoritmu je uveden v [7]. Podobný algoritmus je užít v moderních procesorech firmy AMD.

Matematické knihovny dostupné v jazyce VHDL neposkytují žádnou „zkratku“ pro implementaci obecné děličky. Návrhář v tomto případě musí sám implementovat schéma na obr. 6, nebo jiné podobné řešení.

#### 7 Závěr

Problematika implementace aritmetických operací je velmi široká a v tomto příspěvku jsme představili jen nejjednodušší řešení triviálních operací. Čtenáři tak doporučujeme i další studium odborné literatury; dobrým úvodem do problematiky jsou například lehce dostupné publikace [2 a 3]. Mnoho zajímavých rad pro návrh aritmetických obvodů na FPGA lze najít i v dokumentech firmy Xilinx, např. [9].

Kompletní ukázkové kódy všech aritmetických operátorů i s jednoduchým VHDL testbenchem a simulačními skripty lze opět nalézt na [1].

Tato práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM6840770012 – Transdisciplinární výzkum v biomedicíně inženýrství 2.

Ing. Jakub Šťastný, Ph.D.  
 katedra teorie obvodů FEL ČVUT v Praze,  
 ASICentrum, s. r. o.