

**ASICentrum**  
A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

# *Synchronizace asynchronních signálů*

**ASICentrum, s.r.o.**

Jakub Šťastný, Ph.D.  
jakub.stastny@asicentrum.cz




## Práce s asynchronními signály...

### Digitální svět je jen abstrakce...



- abstrakce odhlíží od detailů
- každá abstrakce potřebuje „rezervy“
  - musíme dodržovat „pravidla hry“, pokud chceme abstrahovat od detailů
- podívejme se tedy na některé z „rezerv“



Table Of Contents

 

 
 
## Časové parametry klopných obvodů a metastabilita





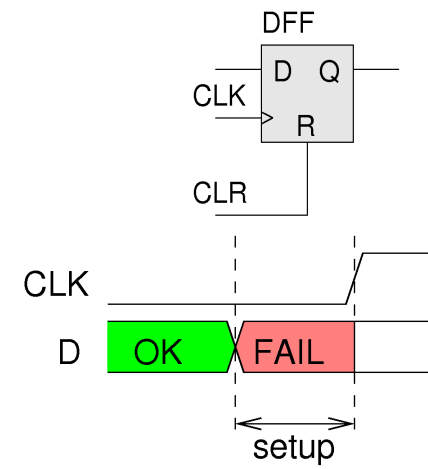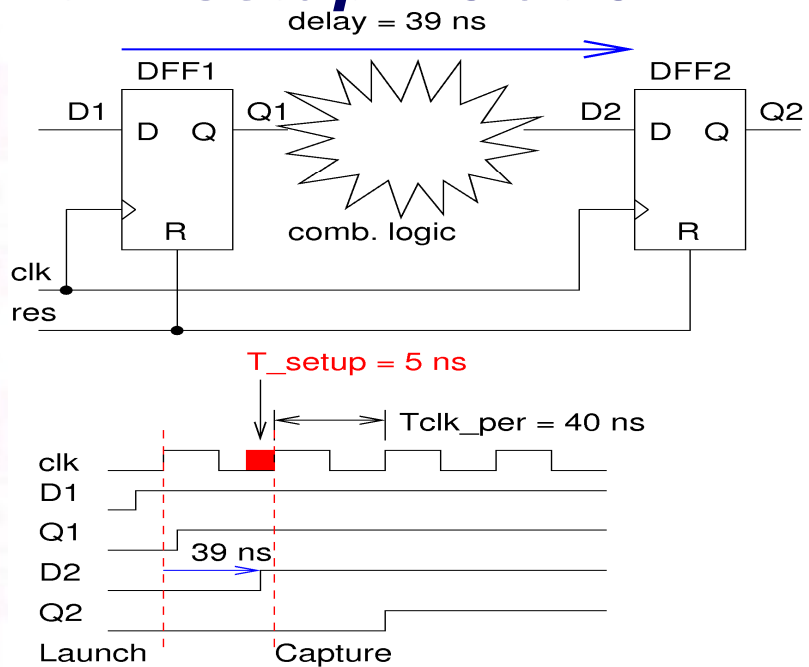
## Předstih

- Setup time,  $T_{setup}$
- jak vypadá?
- kdy si na něj musíme dát pozor?
  - tzv. *setup violation*


 
### Co se stane při porušení?

- když se trefím do „setup-okna“
- dojde k tzv. metastabilitě
- registr se musí "rozhodnout", kam se překlopí




### Při porušení předstihu

- kombinační cesta je příliš pomalá vs. další hrana




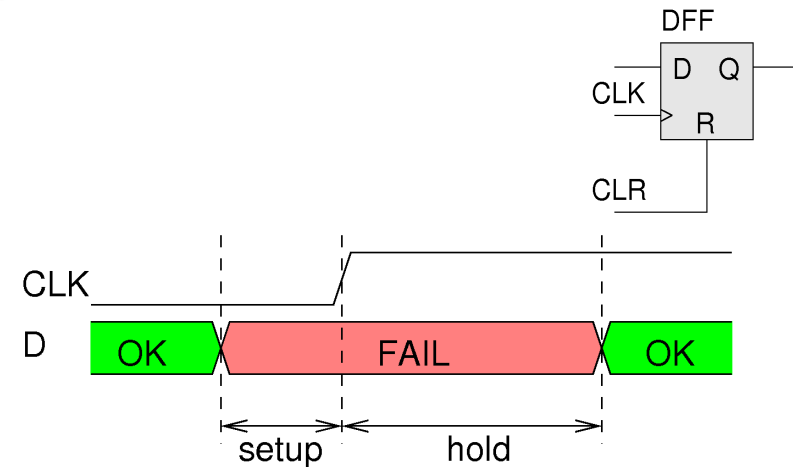
## Přesah

- **Hold time,  $T_{hold}$**
- **jak vypadá, co to je?**
- **kdy si na něj musíme dát pozor?**
  - *tzv. hold violation*
- **když je komb. cesta „moc rychlá“ vs. stejná hrana**
- **jak porušení opravit v obvodu vpravo na DFF2/D2?**
- **a jak se registr bude chovat při porušení přesahu?**




## Posuvný registr

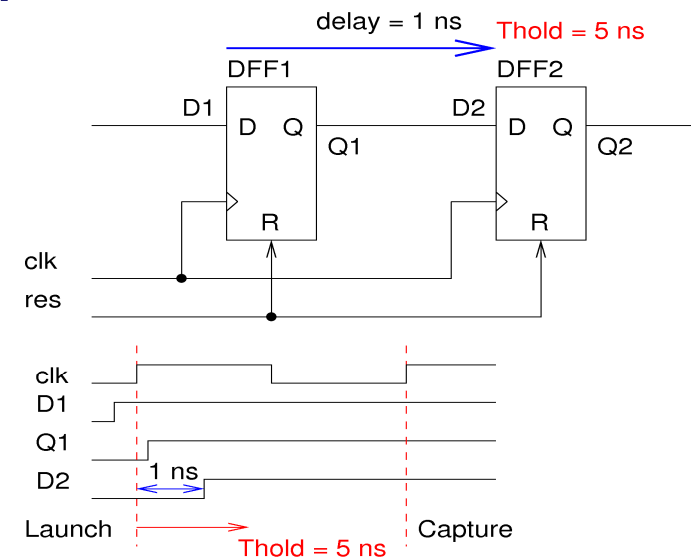

 

 
## Zotavení po resetu

- **Reset recovery, Reset removal,  $T_{resrec}$ ,  $T_{resrem}$**
- **kdy si na něj musíme dát pozor?**



**Asynchronní reset  
aktivní v log. 1**

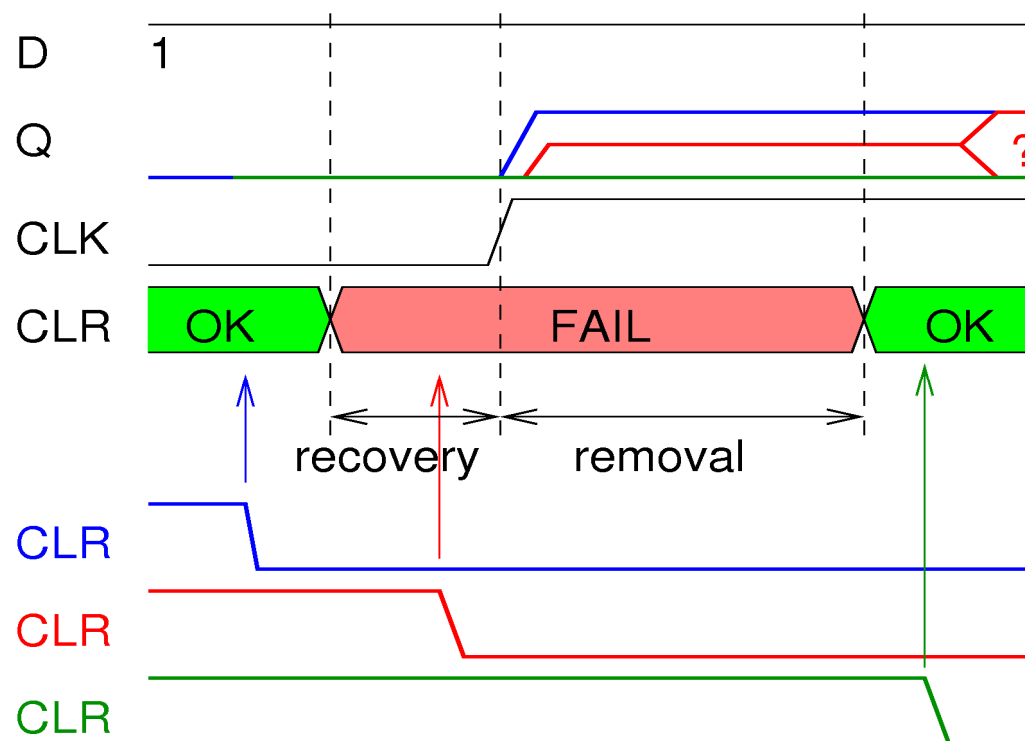




# ASICentrum

A COMPANY OF THE SWATCH GROUP




 
## Jak vypadá metastabilita?

Při porušení časových parametrů registru dojde k **metastabilnímu chování** na výstupu registru.

Časové průběhy zachycují chování na výstupu „latche“.



Metastable

    

Empirical circuit simulations of entering metastability for the master latch in a DFF. Charts show


- multiple inputs D
- internal clock (!CLK2)
- multiple corresponding outputs Q (voltage vs. time).

The input edge is moved in steps of 100ps, 1ps and 0.1fs in the top, middle and bottom charts, respectively.

Copied from [1]

 Každá abstrakce vyžaduje „dodržení pravidel“.





## Měření metastability (z literatury)

Článek Chaney, T. J. and C. E. Molnar. *Anomalous Behavior of Synchronizer and Arbiter Circuits. IEEE Transactions on Computers C-22 (1973): 421-422.*

Měření metastability R-S klopného obvodu (ECL logika, Motorola MC1016)

 


Fig. 1.  $Q$  and  $\bar{Q}$  of ECL clocked R-S flip-flop with clock and data inputs changing simultaneously (5 ns/div, 0.25 V/div).

Kráčeno z článku:

*Discussion at a recent Workshop on Synchronizer Failures (Washington University, St. Louis, Mo.; April 27-28, 1972) has revealed that a number of computer systems are subject to significant rates of system failure that result from unreliable interactions between mutually asynchronous subsystems.*

*The conventional solution is to use these signals as inputs to a synchronizing element, typically a flip-flop, and to assume that the flip-flop output reaches a logically defined state within some maximum fixed time after the input occurs.*

*The authors have been aware for some time that this assumption is false, and that there is no fixed time interval sufficiently long to ensure that the flip-flop will, with probability one, reach a defined output state.*


 


Fig. 2. Selected responses of ECL clocked R-S flip-flop to clock and data inputs changing simultaneously (10 ns/div, 0.2V/div).

 



# Nějaké dotazy?


## Synchronní číslicový systém a hodiny

Zopakovali jsme si parametry, teď se podívejme, k čemu je to dál dobré...




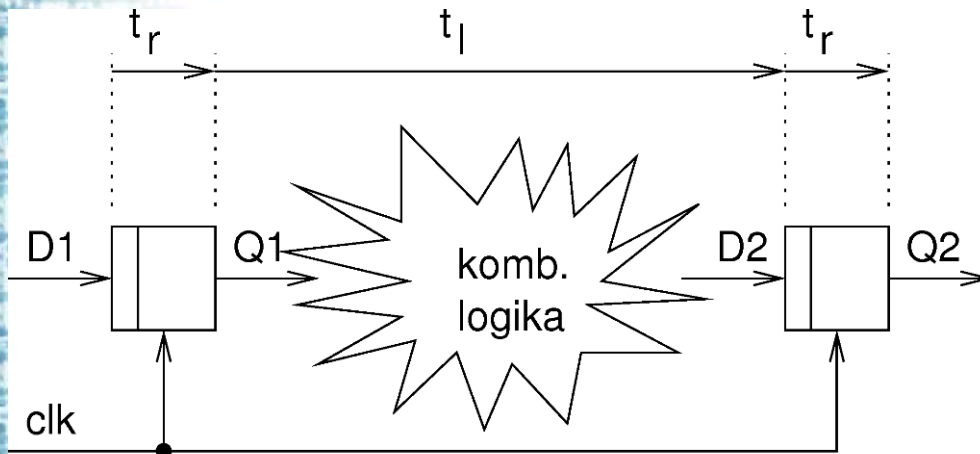
## Synchronní číslicový systém – jak pracuje?



**Jak pracovat s předstihem a přesahem?  
Co musí platit, aby nedocházelo k jejich porušování?  
Jsme je schopni všude dodržet?**

**Zjednodušené vztahy mezi časovými parametry v rámci jedné hodinové domény**

**Minimální perioda hodin**

- $t_{clk} \geq t_r + t_l + t_s$


**Maximální zpoždění kombinační logiky, aby nedošlo k porušení předstihu:**

- $t_l \leq t_{clk} - t_r - t_s$

**Minimální zpoždění kombinační logiky, aby nedošlo k porušení přesahu:**

- $t_l + t_r \geq t_h$

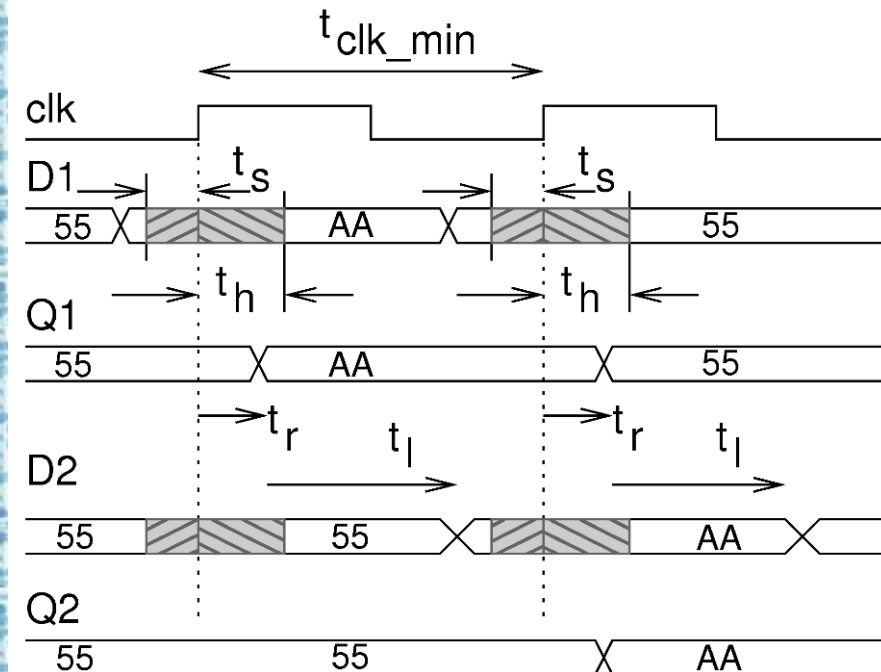**Při kontrole předstihu a přesahu ještě musíme uvažovat min-max zpoždění v logice, např. pro „setup check“ maximální zpoždění na hradlech atd.**





## Synchronní obvod a více hodin

Ale **jen** jedny hodiny jsou vzácné...


### Příklad:

- oscilátor běží stále
- SCL I2C hodiny běží jen někdy,
- mají proti oscilátoru náhodnou fázi a jinou frekvenci


CDC: Clock **Domain** Crossing.

Červený signál **s** je

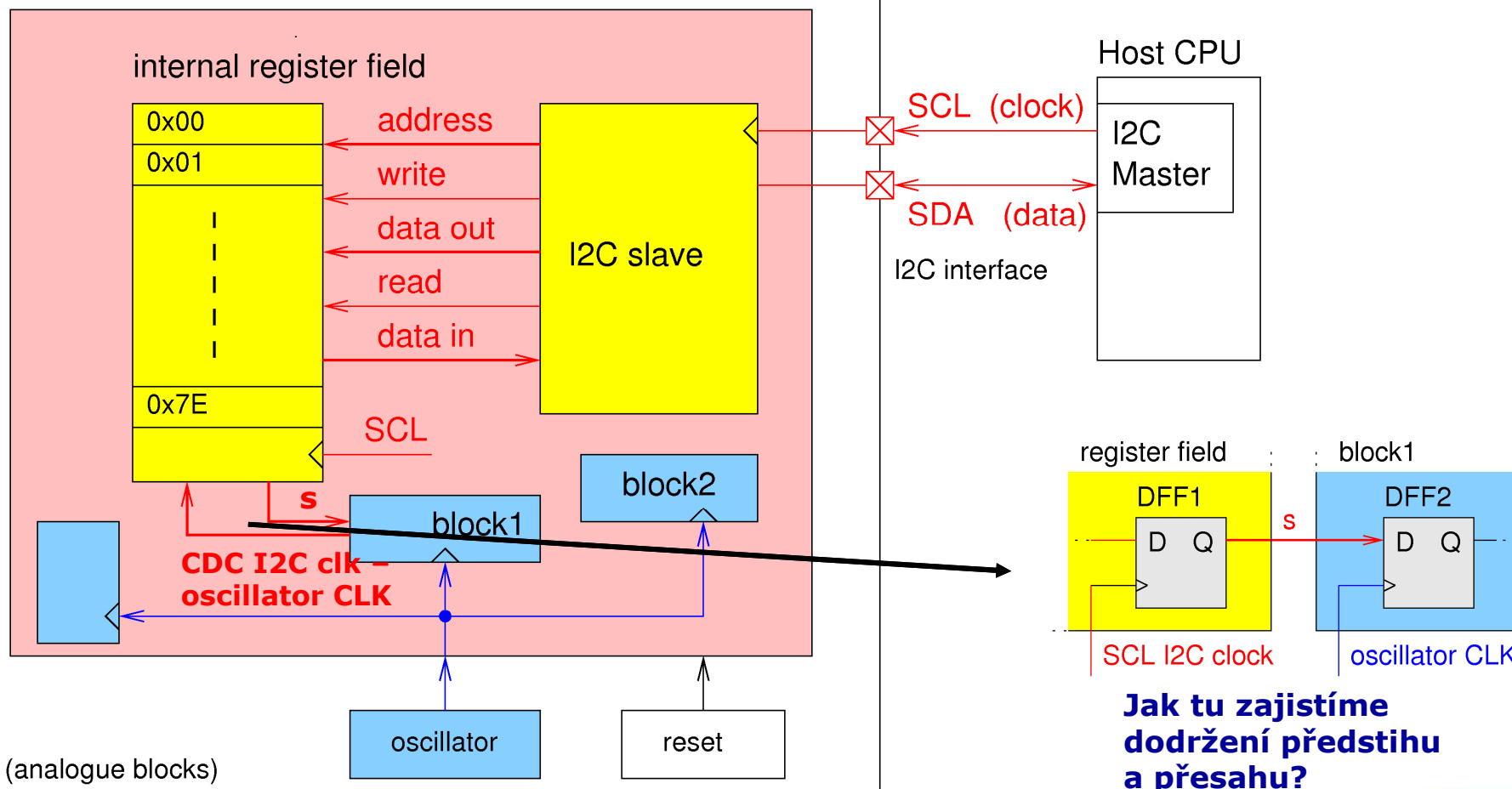- generovaný od jedněch hodin, př: SCL v I2C
- a vzorkovaný jinými hodinami, př: z interního oscilátoru



 **Jak tu zajistíme  
dodržení předstihu  
a přesahu?**



# Nějaké dotazy?

**Jak to řešit?**

**Základní techniky pro resynchronizaci  
signálů přecházejících mezi doménami**







## Synchronní obvod s asynchronními hodinovými doménami


### Nejobecnější případ – základní problém

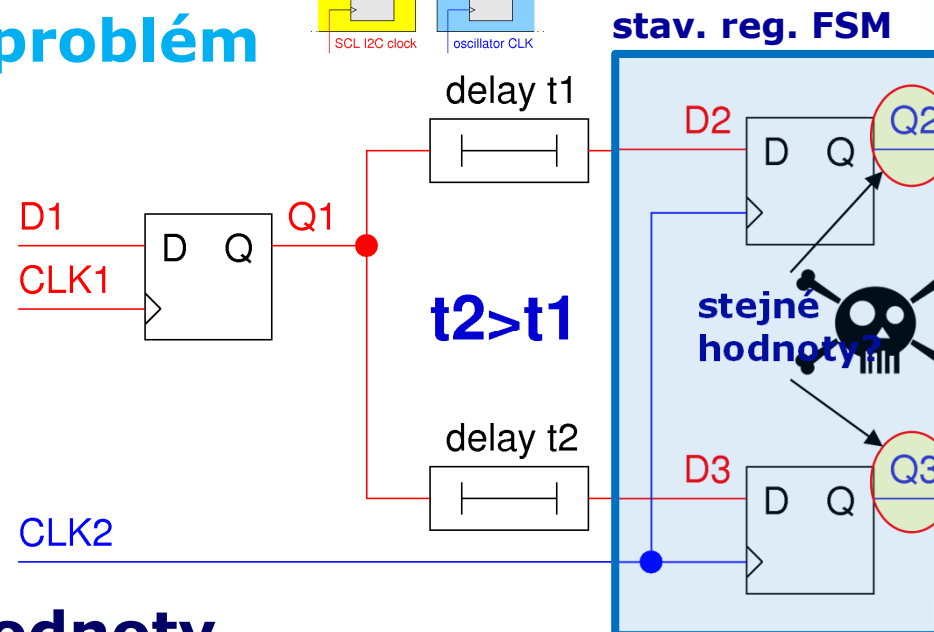 
#### CLK1 (SCL) a CLK2 (osc)

- vzájemně asynchronní
- odlišné frekvence
- odlišné fáze
- signál je zaveden „přímo“
- předpoklad: setup a hold = 0
- Q2 a Q3 by měly mít stejné hodnoty...



### Co je špatně na obvodu vpravo?

 

 

## Jak převést signál z jedné domény do druhé?



Aha! Tedy není možné asynchronní signál přímo zavést do registrů „v jádru obvodu“

### 1. verze řešení:

do návrhu vložím jeden registr, který

- „zaregistruje“ asynchronní signál
- ... OK, a bude to stačit?

**NEBUDE! Jeden registr není dost!**

 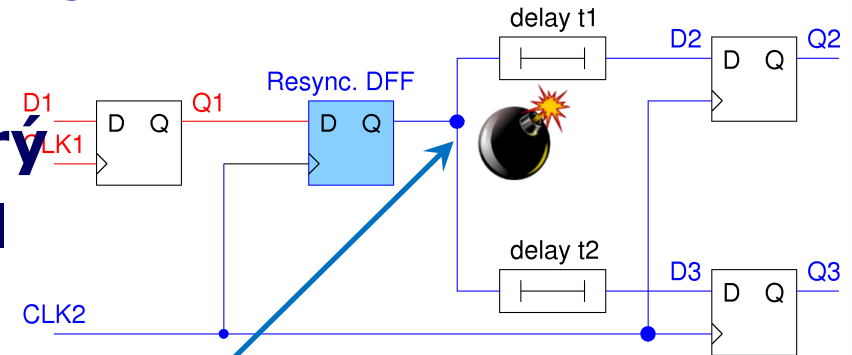



## Jak převést signál z jedné domény do druhé?

... → **Koncept izolace metastability**



**1. do návrhu vložím jeden registr, který**

- „zaregistruje“ asynchronní signál
- počítám na něm s metastabilitou
- a jeho výstup zavedu do

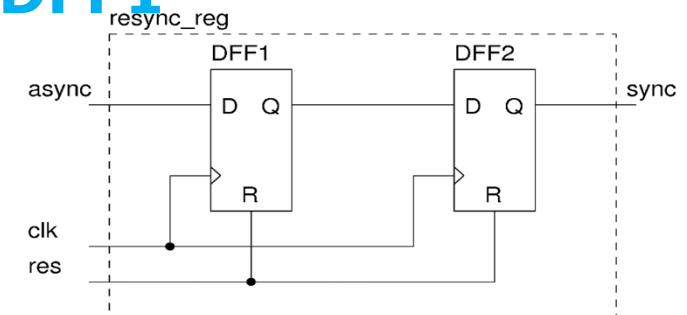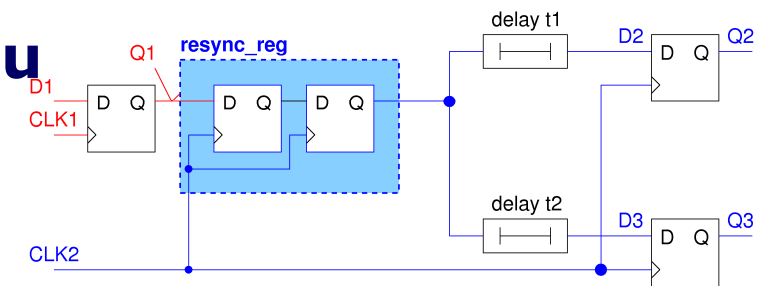**2. dalšího registru**

- na kterém pravděpodobnost metastability bude už výrazně redukováná, protože máme o jeden cyklus více času na ustálení
- předpokládáme, že zanedbatelná
- odfiltruje mi zpoždění na výstupu **DFF1**



**Vyhradím tak registry,  
na kterých „vzniknou problémy“  
Získám základní synchronizační  
prvek: two flip-flop synchronizer**




 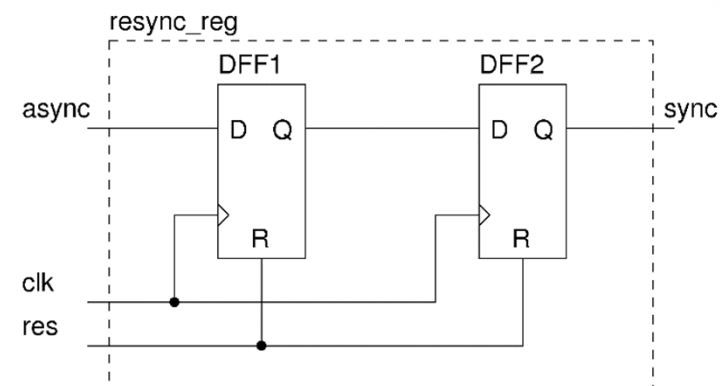
## Jednobitový synchronizátor

**Zpoždění je 2 nebo 3 hrany hodin  
to může být omezující pro obvod  
(rychlost...)**



**Musím ale dodržet několik podmínek:**

- asynchronní signál se musí měnit „pomalu“ oproti hodinám, kterými ho vzorkujeme
- asynchronní vstup musí být
  - **!! bezhazardový (glitch-free) !! (namalovat na tabuli)**



All figures copied from [1].




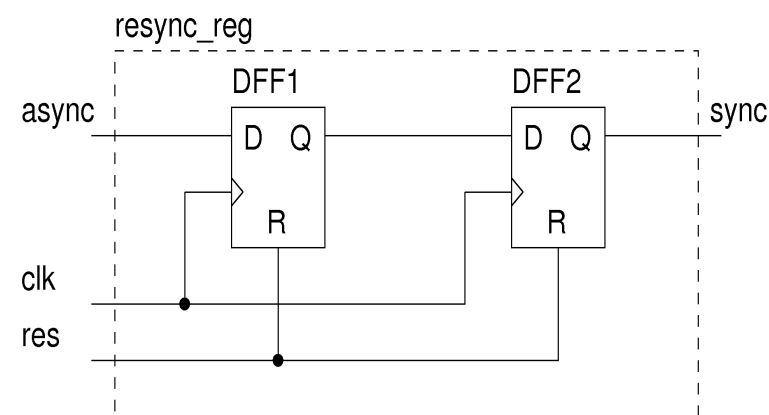 
## A pravděpodobnost, že to bude fungovat?



- **Předpoklad správné funkce:**
  - DFF2 už nesmí být metastabilní
  - nesmím porušit hold time na DFF2
- Ustálení je **stochastické**
  - Existuje nenulová pravděpodobnost, že DFF2 bude metastabilní
- Za zvláštních podmínek
  - nemusí stačit dva registry
  - může jich být potřeba více
- **Zajímá nás, jak často může synchronizátor selhat**
- **To určuje parameter MTBF**
  - *Mean Time Between Failures*
  - větší hodnota je lepší




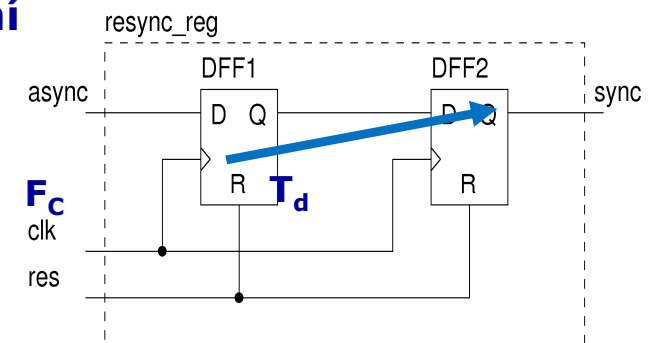 
## Odhad MTBF, na čem závisí?

- na pracovní frekvenci logiky ( $F_C$ )
  - čím vyšší frekvence, tím kratší čas na ustálení, situace je horší
  - **čím vyšší frekvence, tím je menší MTBF**
- na četnosti změn asynchronního signálu ( $F_d$ )
  - čím více hran, které chceme synchronizovat, tím větší riziko
  - **čím vyšší frekvence, tím je menší MTBF**
- na zpoždění registrů a zpoždění na spoji mezi registry ( $T_d$ )
  - čím vyšší zpoždění, tím kratší čas na ustálení, situace je horší
  - **čím vyšší zpoždění, tím je menší MTBF**
  - vliv teploty a napájecího napětí
  - mezi registry nesmí být žádná hradla, jen spoj
    - nejvýše buffer (hold time fix)
  - a registry musí být „blízko sebe“
- na metastabilním okně registru
  - **čím větší je „zakázaný“ interval kolem hodin**
    - tím větší je pravděpodobnost, že asynchronní vstup vyvolá metastabilitu
    - **...tím je menší MTBF**







## Odhad spolehlivosti synchronizátoru

$$MTBF = \frac{e^{S/\tau}}{T_W F_C F_D}$$

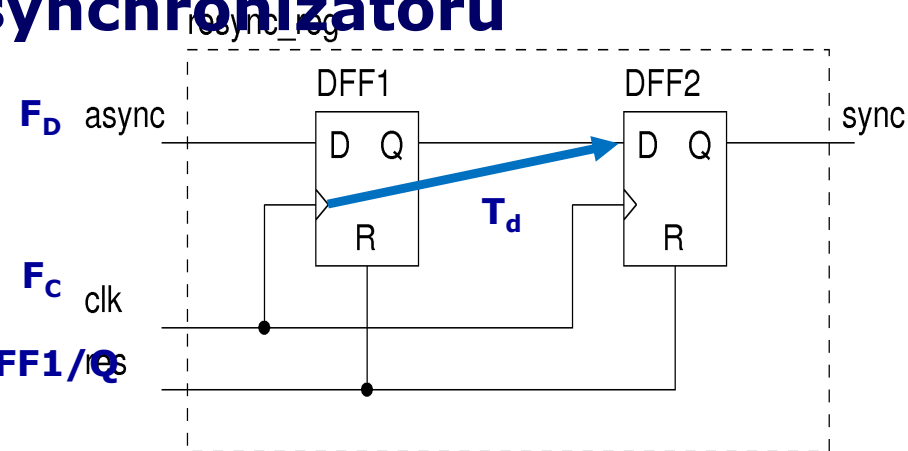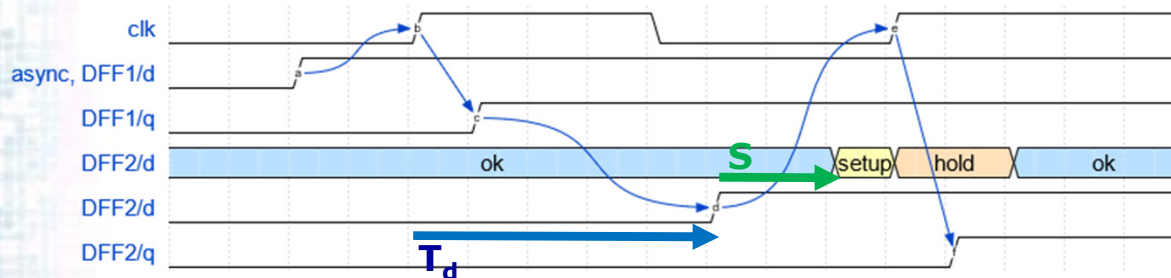
### Parametry ve vzorečku:

- S** = maximální dostupný čas na ustálení
  - časový interval po kterém DFF2 navzorkuje DFF1/Q
  - zde perioda hodin mínus zpoždění DFF1, zpoždění spoje mezi DFF1/Q a DFF2/D a předstih DFF2.
  - $S = 1/F_c - T_d$
- $\tau$  = časová konstanta DFF
  - lze změřit, případně odhadnout, viz např. [2]
- T<sub>w</sub>** = metastabilní okno
  - šířka časového okna kolem aktivní hrany hodin,
  - kdy změna datového vstupu způsobí metastabilitu
- F<sub>c</sub>** = pracovní frekvence hodin
- F<sub>d</sub>** = frekvence **asynchronních** změn na asynchronním vstupu (vs. frekvence signálu!)
  - předpoklad: rovnoměrné rozložení událostí v čase

Vhodné hodnoty MTBF jsou o mnoho řádů větší, než je životnost produktu.



 ... Existují i jiné techniky řešení: pausable clocks ...



# Nějaké dotazy?


**Další techniky pro ošetření CDC  
... variace na „jednobitové téma“**




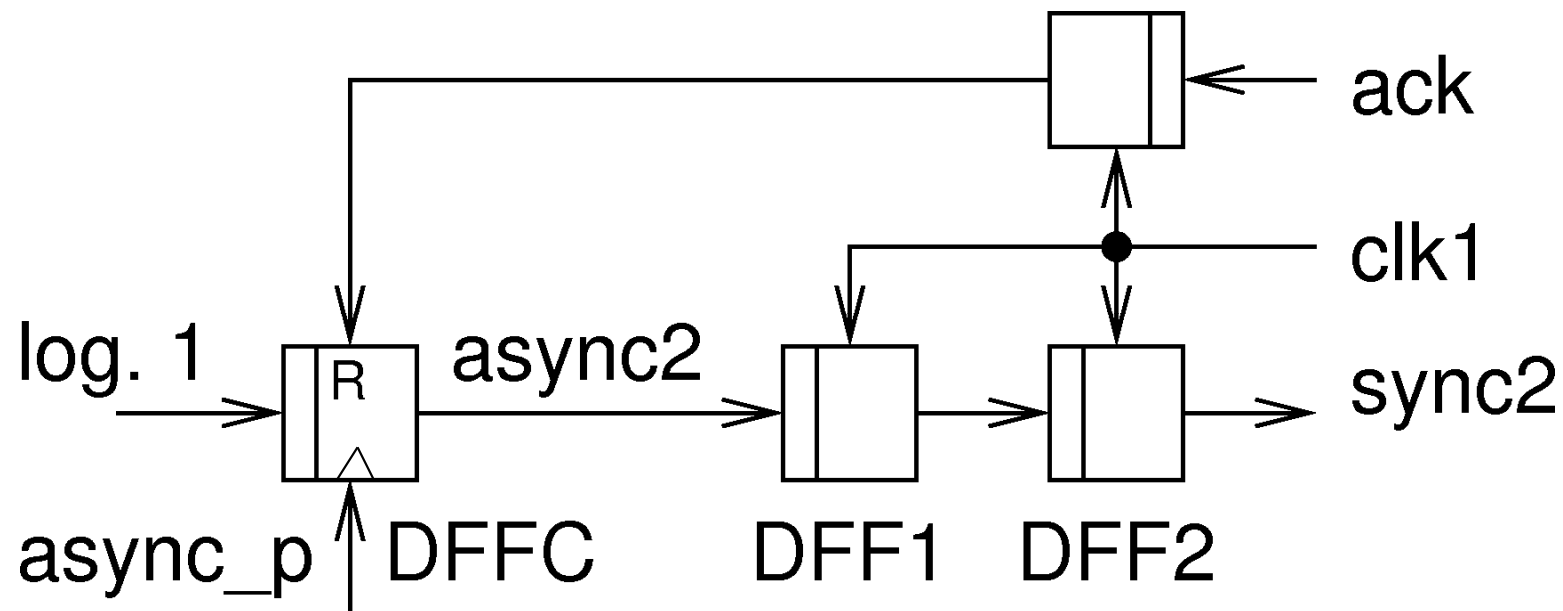
## Co když potřebujeme zachytit rychlé jevy?

- **Dvouregistrový synchronizátor**
  - si poradí jen s pomalými signály...
- **co když potřebujeme sledovat výskyt „krátkých pulzů?“**
  - signál *async\_p* je zaveden do hodin DFFC
  - DFFC reaguje na náběžnou hranu *async\_p* zapsáním log. „1“
- ... princip si namalujeme na tabuli ☺
- omezení frekvence pulzů, minimální šířka pulzu






## Práce s asynchronním resetem
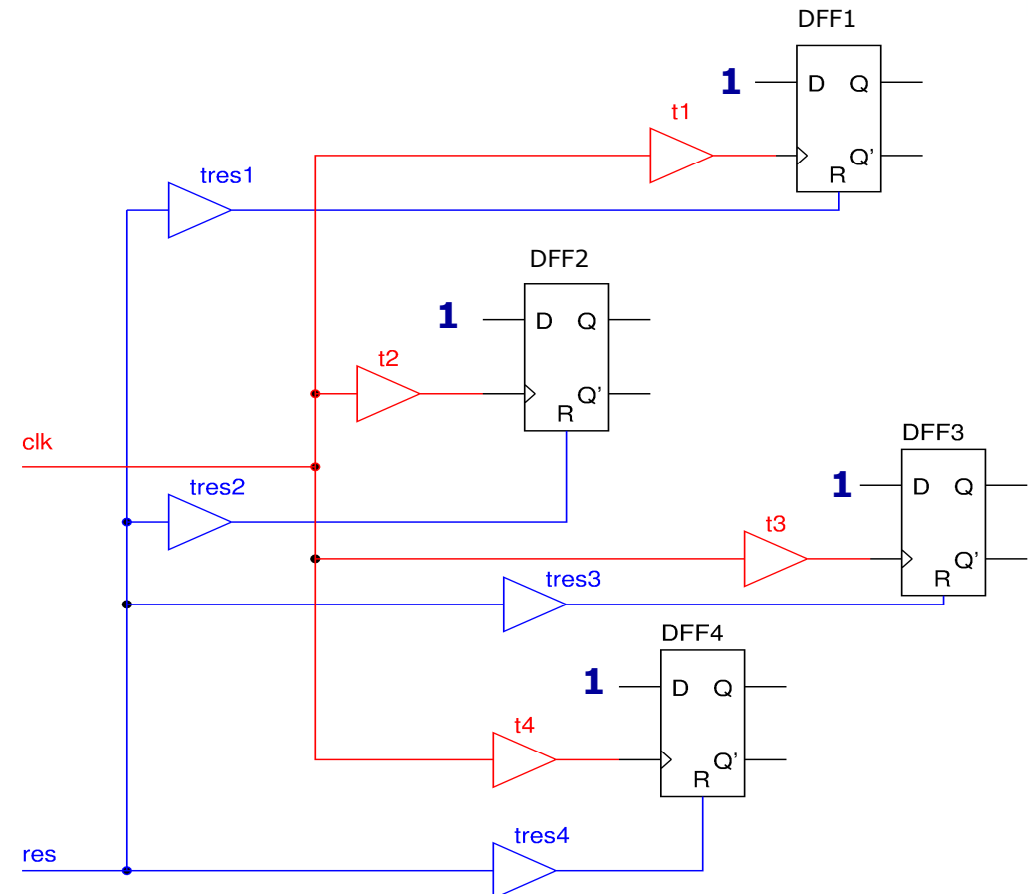
### Asynchronní reset

- rozvod resetu v obvodu
- reset recovery, removal

Všechny registry je třeba resetovat současně - reset uvolnit „naráz“.






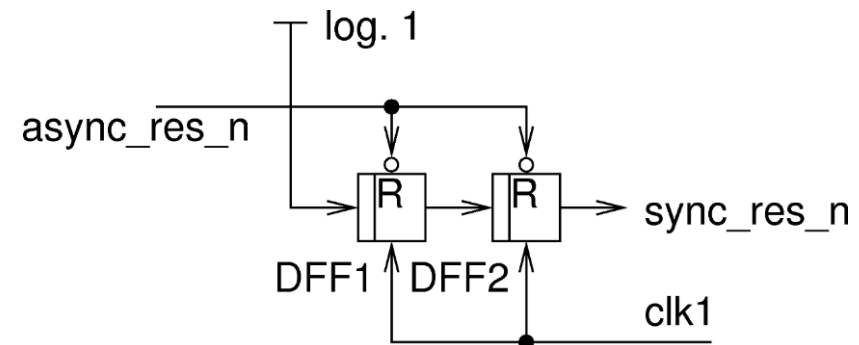
## Synchronizace asynchronního resetu

Říkali jsme, že asynchronní reset nemůžeme „jen tak uvolnit“...

- ... potřebujeme dedikovaný obvod na synchronizaci resetu
- první problém: reset recovery/removal
- druhý problém: oblak registrů resetovaných jedním resetem
- Praktický obvod, který
  - jednu hranu propustí a
  - druhou synchronizuje



 

# Nějaké dotazy?

**Další techniky pro ošetření CDC  
... synchronizace vícebitových signálů**








## Synchronizace vícebitové sběrnice
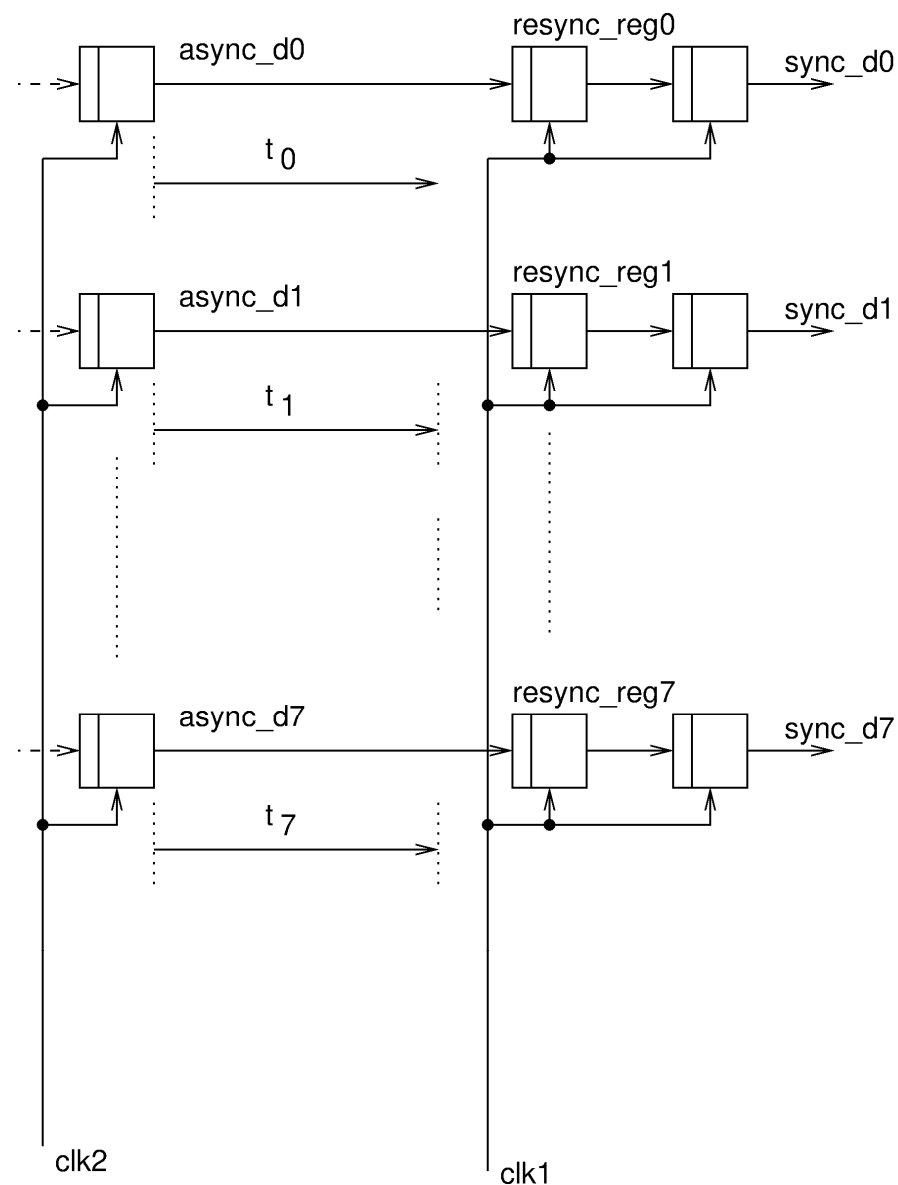
### Naivní řešení


- replikace synchronizeru
- **nebude správně fungovat**
- **tušíte proč?**





 
## Synchronizace vícebitové sběrnice: sekvence slov

- řešení 1: Grayův kód
  - pro „sekvenční data“
  - přenos hodnoty čítače mezi doménami



Source: Wikipedia

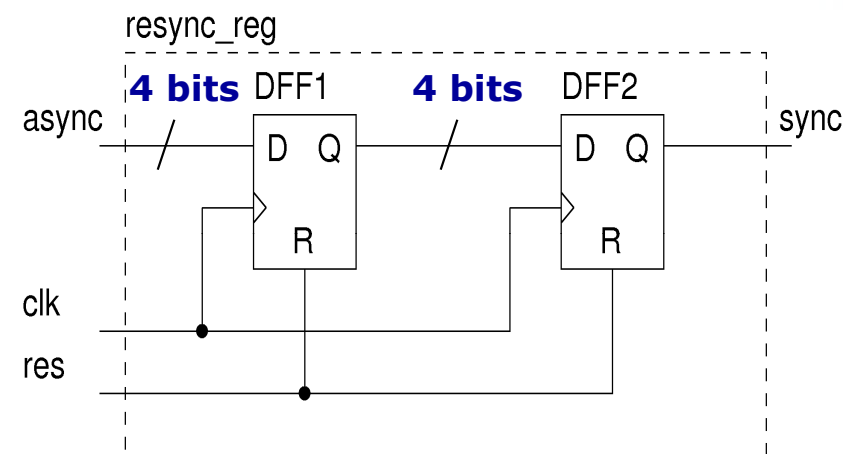[https://en.wikipedia.org/wiki/Gray\\_code](https://en.wikipedia.org/wiki/Gray_code)








## Synchronizace vícebitové sběrnice

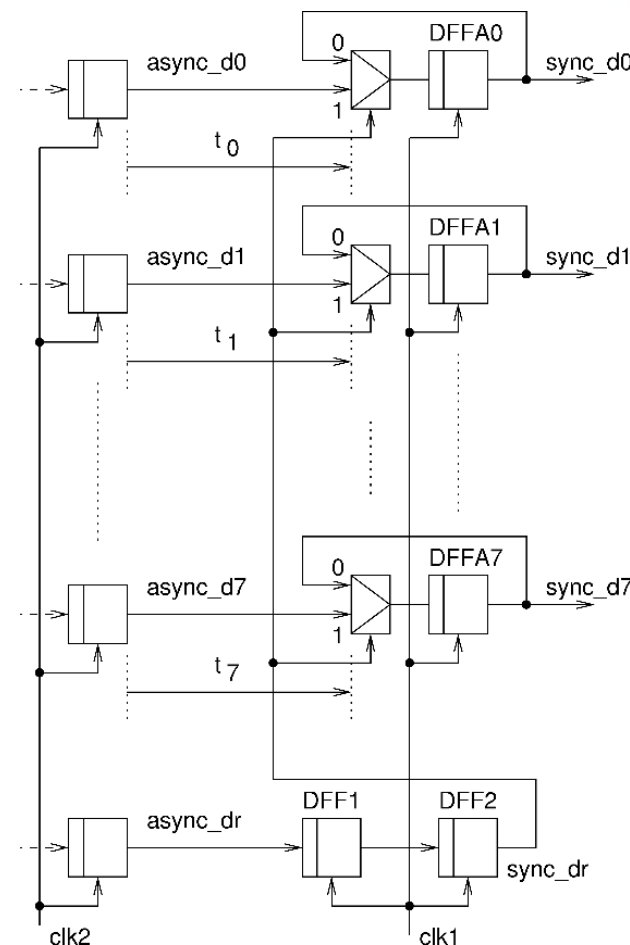  **Pokud nemůžeme použít Grayův kód...**

- tzv. **recirkulační synchronizér**
- *recirculation synchronizer*
- zdroj musí být pořád „dost pomalý“, abychom stihli správně navzorkovat indikaci platnosti dat







## Synchronizace vícebitové sběrnice: handshake
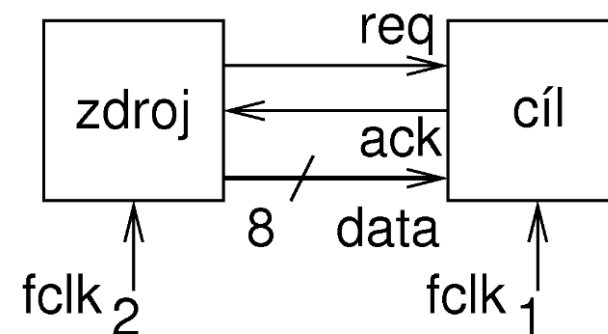 
### Co když „cíl“ nestíhá?

Zdroj a cíl/příjemce dat mohou mít velmi rozdílné rychlosti zpracování dat

- řešení korespondenčním protokolem, „handshake“
- plně vázaný handshake
- **oba bloky se vzájemně přizpůsobí**
- **nevýhoda: velká režie protokolu**
- dá se zjednodušit





## Nějaké dotazy?

### Asynchronní FIFO

**Řešení, které umožňuje  
přenést libovolné množství dat  
v libovolném kódu mezi doménami**





## Použití FIFO paměti


### Zdroj

- zapisuje datová slova do FIFO
- dokud není plná
  - full = '1'
  - můžu zapisovat
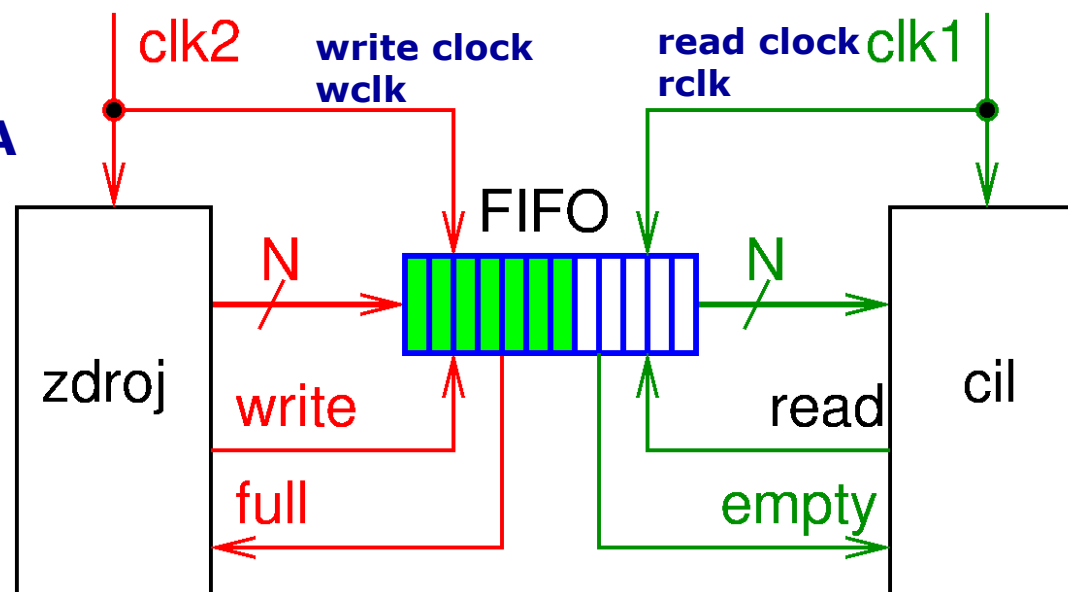
### Cíl

- čte datová slova z FIFO
- dokud není prázdná
  - empty = '1'
  - můžu číst

**clk2** a **clk1** mohou být vzájemně zcela asynchronní






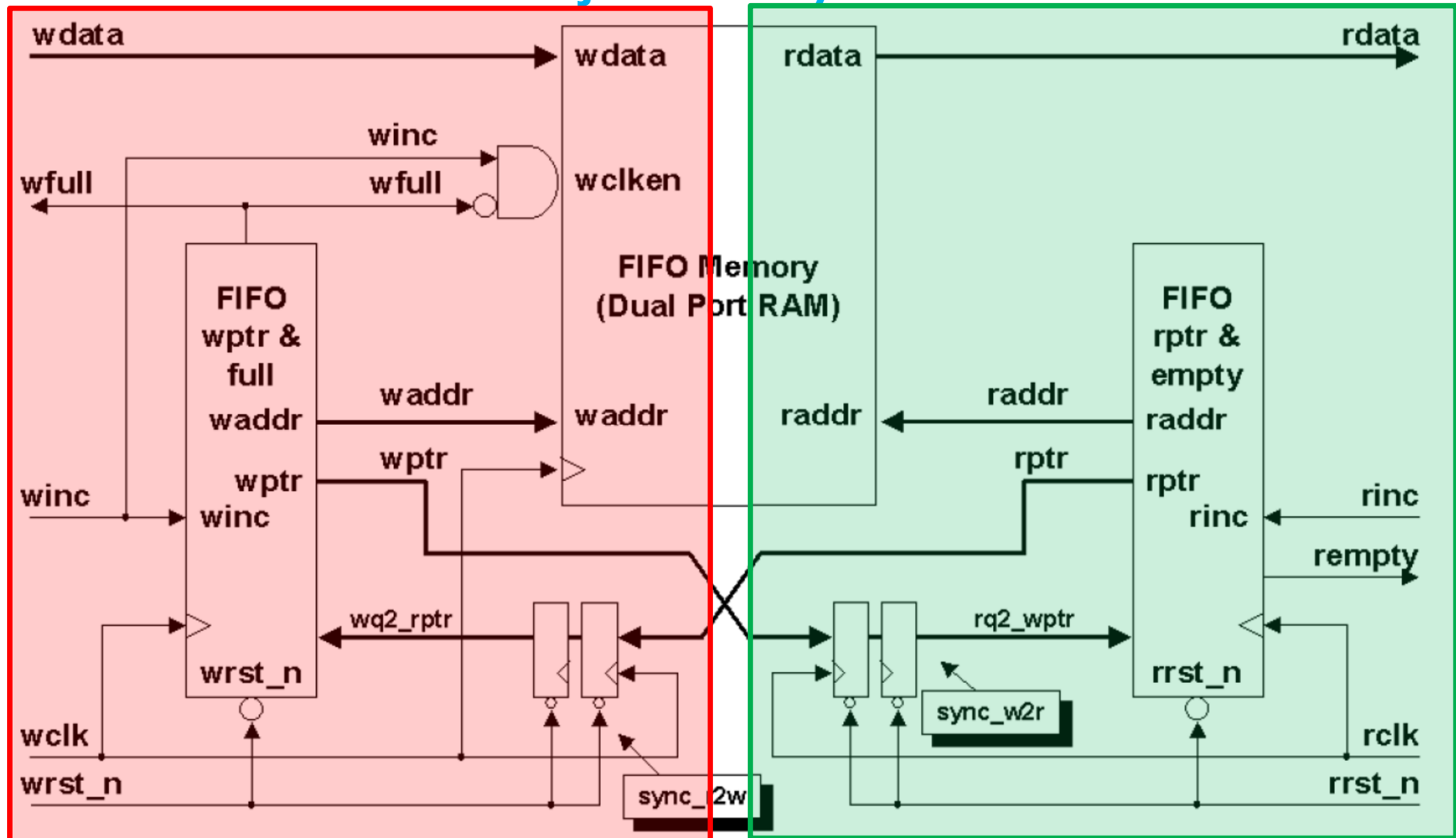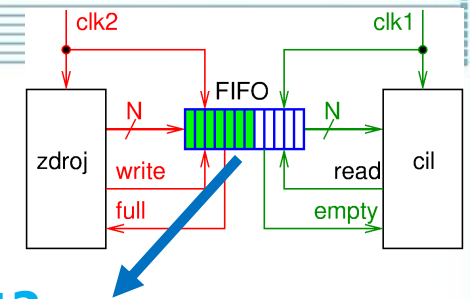
## Asynchronní FIFO

Princip fronty..., základní objasnění činnosti

Proč má každá strana svůj vlastní asynchronní reset?




Source: Simulation and Synthesis Techniques for Asynchronous FIFO Design, Clifford Cummings, <http://www.sunburst-design.com/>


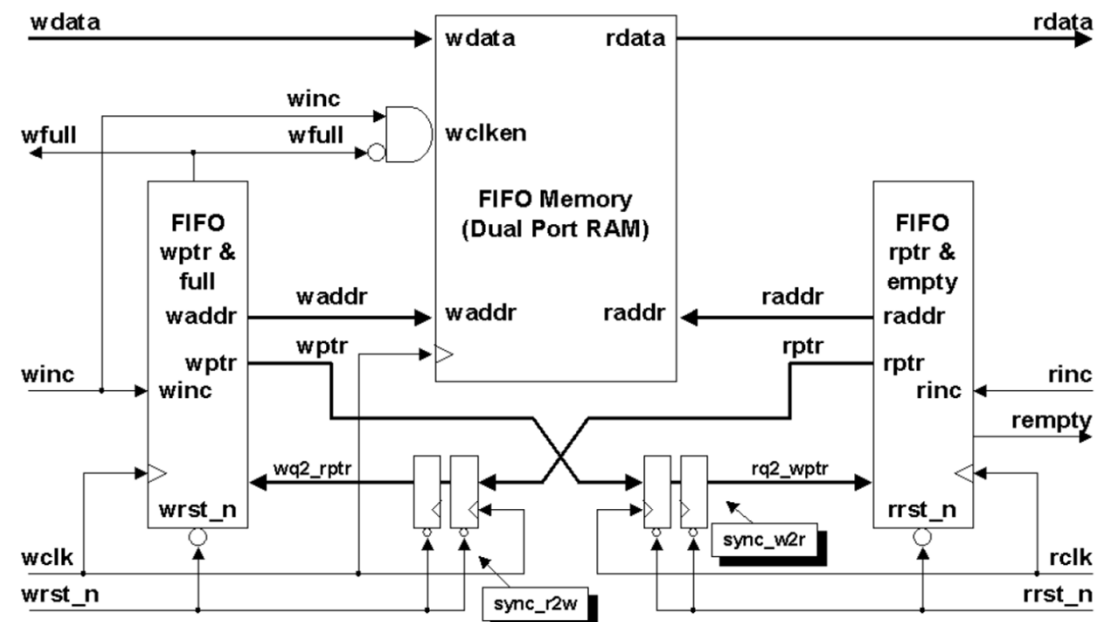
## Indikace full/empty pro FIFO o 8 slovech

- Čtecí ukazatel **RPtr**
  - ukazuje na další slovo v paměti, které budeme číst (nejdéle zapsané)
- Zápisový ukazatel **WPtr**
  - ukazuje na další slovo v paměti, které budeme zapisovat (nejdéle prázdné)
- Po resetu bloku
  - **RPtr = 0**
  - **WPtr = 0**
  - FIFO indikuje stav „prázdné“



Source: Simulation and Synthesis Techniques for Asynchronous FIFO Design, Clifford Cummings, <http://www.sunburst-design.com/>






## Jak fungují ukazatele? (FIFO o 8 slovech)

| WPtr (Bin) | RPtr (Bin) | Komentář            |
|------------|------------|---------------------|
| 000        | 000        | Write               |
| 001        | 000        | Write               |
| 010        | 000        | Write               |
| ...        | ...        | Writes              |
| 111        | 000        | Write               |
| <b>000</b> | <b>000</b> | <b>Full, Read</b>   |
| 000        | 001        | Read                |
| 000        | 010        | Read                |
| ...        | ...        | Reads               |
| 000        | 111        | Read                |
| <b>000</b> | <b>000</b> | <b>Empty, Write</b> |
| 001        | 000        | Write               |
| 010        | 000        | Read                |
| 011        | 001        | Read                |
| <b>011</b> | <b>011</b> | <b>Empty</b>        |

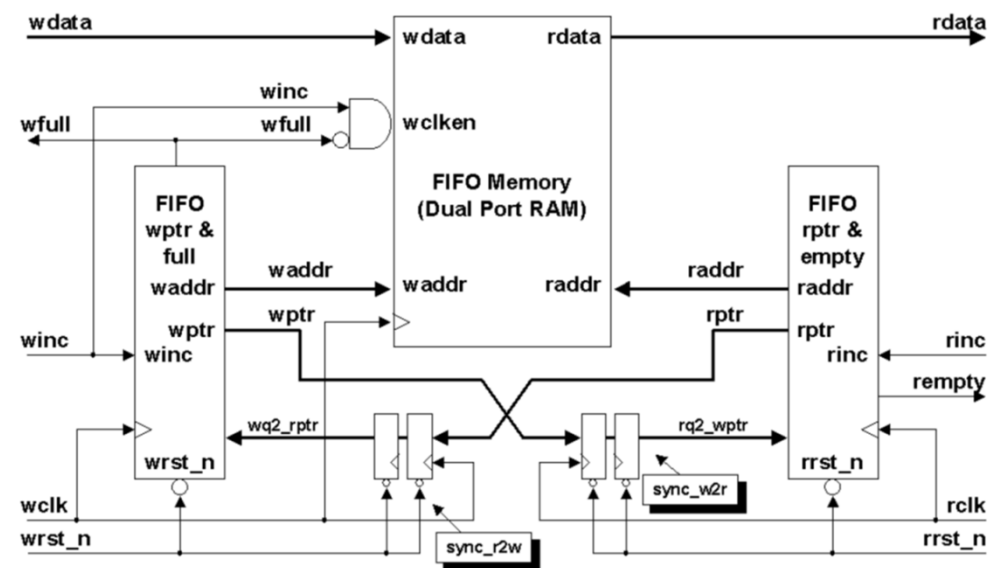- Po zápisu prvního slova
  - **WPtr = 1**
  - **RPtr = 0**
  - FIFO není ani prázdné, ani plné
- Když je plné po zápisu všech slov
  - opět **WPtr = 0**
  - **RPtr = 0**
- Kdy je FIFO prázdné?
  - když **RPtr = WPtr**




Source: Simulation and Synthesis Techniques for Asynchronous FIFO Design, Clifford Cummings, <http://www.sunburst-design.com/>



## Jak fungují ukazatele + full/empty?

| WPtr (Bin) | WPtr (Gray) | RPtr (Bin) | RPtr (Gray) | Komentář            |
|------------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| 000        | 0000        | 000        | 0000        | Write               |
| 001        | 0001        | 000        | 0000        | Write               |
| 010        | 0011        | 000        | 0000        | Write               |
| ...        | ...         | ...        | ...         | Writes              |
| 111        | 0100        | 000        | 0000        | Write               |
| <b>000</b> | <b>1100</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | <b>Full, Read</b>   |
| 000        | 1100        | 001        | 0001        | Read                |
| 000        | 1100        | 010        | 0011        | Read                |
| ...        | ...         | ...        | ...         | Reads               |
| 000        | 1100        | 111        | 0100        | Read                |
| <b>000</b> | <b>1100</b> | <b>000</b> | <b>1100</b> | <b>Empty, Write</b> |
| 001        | 1101        | 000        | 1100        | Write               |
| 010        | 1111        | 000        | 1100        | Read                |
| 011        | 1111        | 001        | 1101        | Read                |
| <b>011</b> | <b>1111</b> | <b>011</b> | <b>1111</b> | <b>Empty</b>        |

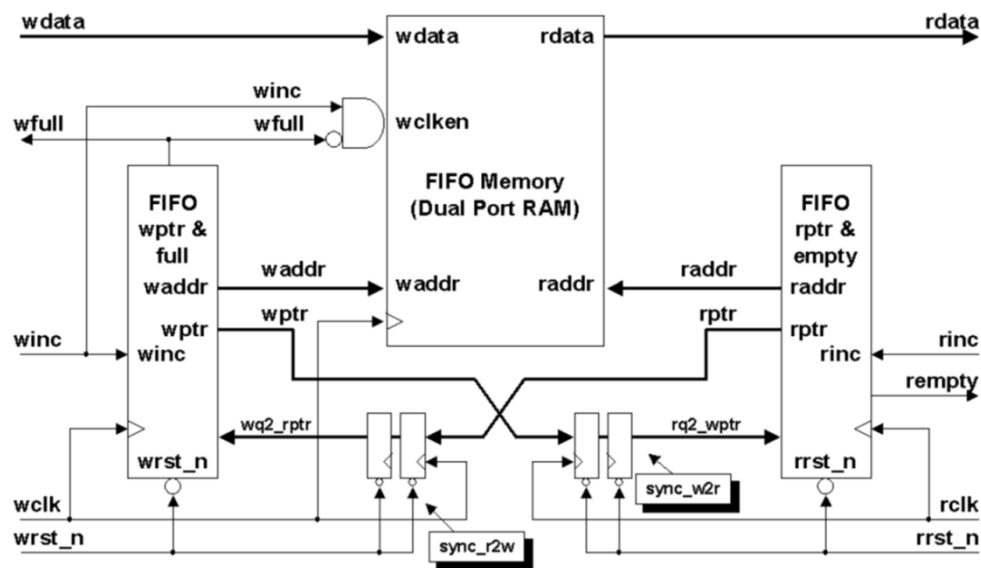
- Kdy je FIFO prázdné?
  - když **RPtr = WPtr**
- Kdy je FIFO plné?
  - když **RPtr = WPtr**
- Jak to tedy rozlišit?




Source: Simulation and Synthesis Techniques for Asynchronous FIFO Design, Clifford Cummings, <http://www.sunburst-design.com/>




## Čítač v Grayově kódu

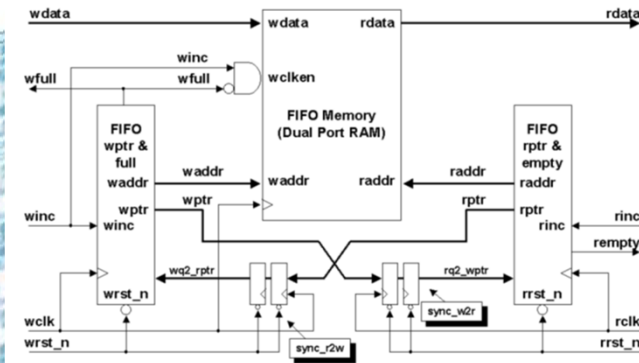

Výstup čítače musí být „glitch free“

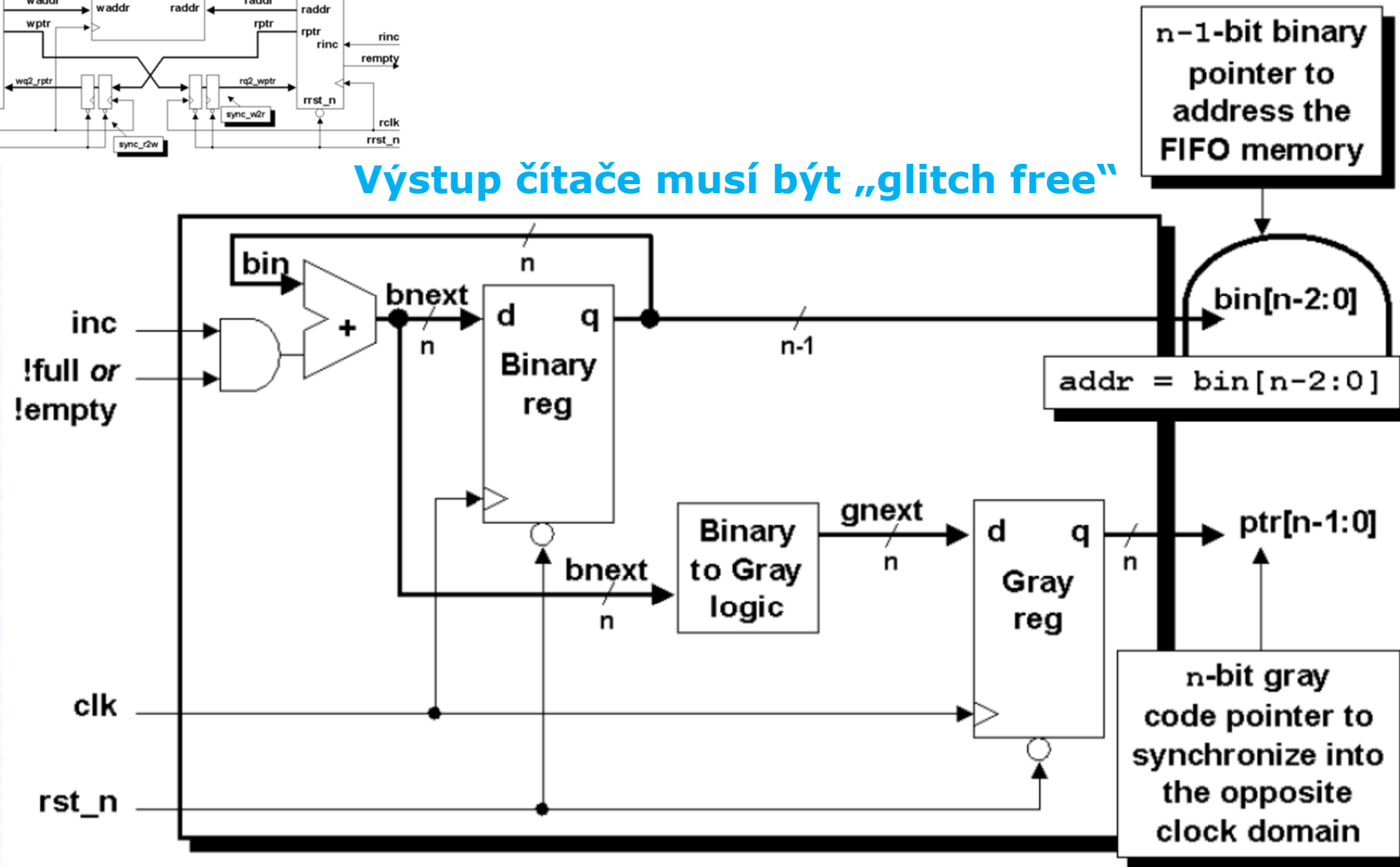

 

# Nějaké dotazy?

**Správná praxe pro RTL návrh**







## RTL návrh synchronizátoru: naivní přístup


```

sync_reg_proc: PROCESS(res, clk)
BEGIN
  IF (res = '1') THEN
    clk_sync_reg1 <= '0';
    clk_sync_reg2 <= '0';
  ELSIF (clk = '1' AND clk'EVENT) THEN
    clk_sync_reg1 <= async;
    clk_sync_reg2 <= clk_sync_reg1;
  END IF;
END PROCESS sync_reg_proc;

```

 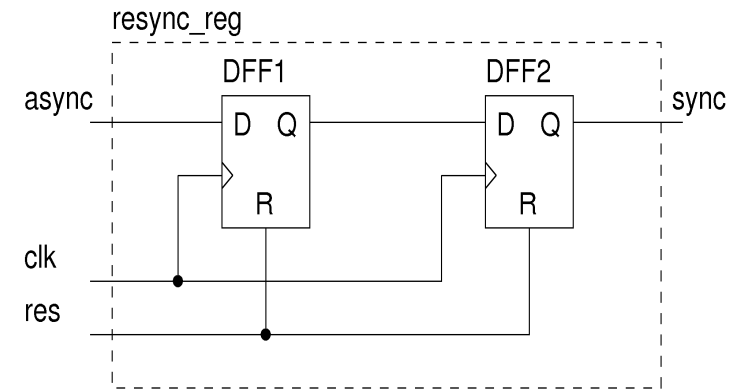

 - **Takhle je to jednoduché...**
- **Hlavní nevýhody**
  - **zpoždění buňkou je vždy konstantní**
  - **synchronizátor nelze snadno „rozpoznat“**
- **Co bychom rádi...**
  - **reálné zpoždění v buňce (2 nebo 3 hrany hodin)**
  - **synchronizátor ve vlastní entitě → detekovatelnost**
  - **sémantická informace nesená strukturou návrhu**



## Řešení je dedikovaná buňka pro synchronizaci

### Příklad rozhraní:

```
COMPONENT resync_reg
  GENERIC (
    prob_of_sync : real      := CRESYNC_PROB;
    -- probability of synchronization by the third edge
  );
```

```
PORT (
  ck      : IN  std_logic;
  res     : IN  std_logic;

  async   : IN  std_logic;
  sync    : OUT std_logic
);
```

```
END COMPONENT resync_reg;
```

Určitou komplikací je implementace bloku tak, aby byl současně randomizovaný a syntetizovatelný.



Zkuste si to za domácí úkol.

**Nápověda:**

```
-- pragma synthesis_off
```

<https://insights.sigasi.com/tech/list-known-vhdl-metacomment-pragmas/>

### Emulujeme toto chování:

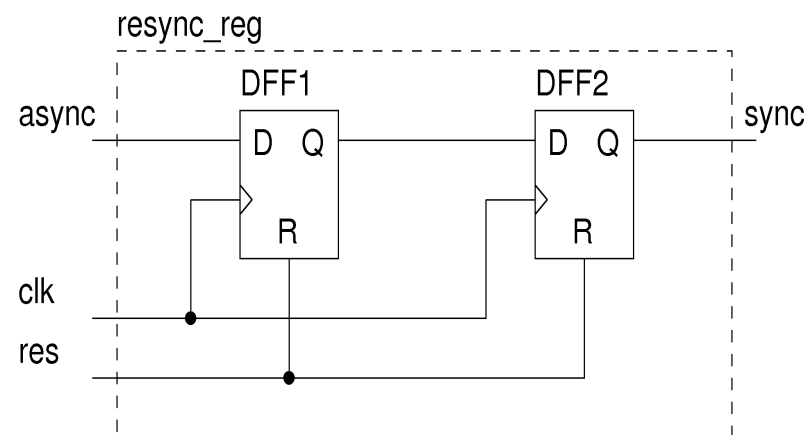 




## Správná praxe pro RTL návrh

- největší riziko je **zapomenout na synchronizátor**
- pojmenovávají signály podle zdrojových hodin

 - **příklad:**

- signál *s*
- generovaný z registru na hodinách *SCK*
- se bude jmenovat *sck\_s*



- při použití v registru hned vidíte, že máte problém
- v jednom bloku se pokuste mít registry jen na jedny hodiny
- používejte synchronizační buňku
  - pak rychle vidíte v návrhu co je a co není synchronizátor
  - snažší „timingchecksoff“
- ... nástroje pro formální verifikaci CDC (a RDC) ...



## Malá omluva: Co jsem vám zatajil?

**Ne všechno se mi sem vešlo, některé věci jsem v zájmu přehlednosti taktně zamlčel.**

**Pro ty zvědavější, kteří by si to chtěli sami promyslet následuje jejich seznam:**

- **Další časové parametry DFF: clock pulse minimal width, reset pulse minimal width**
- **Měření metastability**
- **MTBF výpočet – jak stanovit parametry pro vzorec?**
- **další techniky předávání datového slova přes CDC**
  - **například „clock stopping“**
- **RTL – existují i jiné techniky identifikace synchronizátorů**
- **Jak psát správně constraints (SDC)....**
- **... a ještě pár dalších drobností**

**Kdyby to mělo být všechno, byli bychom tu mnohem déle!**





## Citace, doporučené články

odkazy na literaturu o návrhu, další zdroje:

<http://www.minimizedlogic.com>

[1] Metastability and Synchronizers: A Tutorial. Ran Ginosar, IEEE Design & Test of Computers 28(5): 23-35 (2011)

<http://webee.technion.ac.il/~ran/papers/Metastability%20and%20Synchronizers.posted.pdf>

[2] Synchronization and Arbitration in Digital Systems. David J. Kinniment, Wiley 2007

[3] Characterization of a Flip-Flop Metastability Measurement Method. Antonio Cantoni, et al. IEEE Transactions on Circuits and Systems, Vol. 54, No. 5, May 2007

[http://www.researchgate.net/publication/3451549\\_Characterization\\_of\\_a\\_Flip-Flop\\_Metastability\\_Measurement\\_Method](http://www.researchgate.net/publication/3451549_Characterization_of_a_Flip-Flop_Metastability_Measurement_Method)

[4] Fourteen ways how to fool your synchronizer. Ran Ginosar, Proceedings of the Ninth International Symposium on Asynchronous Circuits and Systems (ASYNC'03)

[http://www.researchgate.net/publication/4015785\\_Fourteen\\_ways\\_to\\_fool\\_your\\_synchronizer](http://www.researchgate.net/publication/4015785_Fourteen_ways_to_fool_your_synchronizer)



## Citace, doporučené články

[5] Clifford Cummings. Synchronous Resets? Asynchronous Resets? I am so confused! How will I ever know which to use? SNUG 2003, Boston.

[6] Clifford Cummings. Asynchronous & Synchronous Reset Design Techniques - Part Deux. SNUG 2002. San Jose

[7] Clifford Cummings. Synthesis and Scripting Techniques for Designing Multi-Asynchronous Clock Designs (clock naming...)

[8] Clifford Cummings. Simulation and Synthesis Techniques for Asynchronous FIFO Design


**[Všechny články viz http://www.sunburst-design.com/papers/](http://www.sunburst-design.com/papers/)**

[9] Pluháček A: Návrh logiky počítačů, skriptum ČVUT 1995 (více o handshake)

[10] C. Dike and E. Burton, "Miller and noise effects in a synchronizing flip-flop," in IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 34, no. 6, pp. 849-855, June 1999.

 **<https://ieeexplore.ieee.org/document/766819>**

[11] Xilinx, Metastable Recovery in Virtex-II Pro FPGAs. XAPP094 (v3.0) February 10, 2005.




## Použité zkratky


- **ASIC** - **Application Specific Integrated Circuit**
- **CDC** - **Clock Domain Crossing**
- **DFF** - **D Flip-Flop**
- **DUT** - **Design Under Test**
- **I2C** - **Inter-Integrated Circuit bus**
- **LSB** - **Least Significant Bit**
- **MSB** - **Most Significant Bit**
- **MTBF** - **Mean Time Between Failures**
- **RDC** - **Reset Domain Crossing**
- **RTL** - **Register Transfer Level**


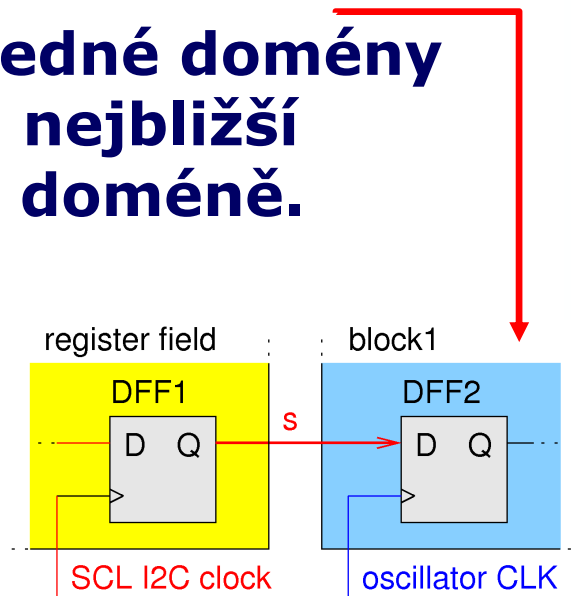
## Několik pojmů...


- **Hodinová doména** je část obvodu, jejíž registry jsou buzeny jen jedním hodinovým signálem.
- **V rámci jedné domény** jsou na všech registrech „zarovnané“ hrany hodin
- **O mezidoménovém přechodu (clock domain crossing)** pak hovoříme tehdy, když signál buzený z registru v jedné doméně zavedeme na vstup registru v jiné hodinové doméně („z jiných hodin“).
- **Synchronní domény** - signály buzené z jedné domény se stihnou vždy „ustálit před příchodem nejbližší události“ na hodinovém signálu v druhé doméně. (není zcela přesně, ale to teď nevádí...)



 
 
## Vzájemné vztahy hodinových domén

- **Mesochronní domény (mesochronous clocks)**
  - hodinové signály mají stejnou frekvenci a konstantní fázový posuv
  - většinou není potřeba žádná zvláštní synchronizace
  - často se př. signál generuje z náběžné hrany v jedné doméně, vzorkuje na sestupnou v druhé doméně a jen se musí stihnout včas ustálit
- **Asynchronní domény (asynchronous clocks)**
  - signály buzené z jedné domény se NEstihnou ustálit před příchodem nejbližší události na hodinovém signálu v druhé doméně
  - nejobecnější případ
- **Domény se vzájemně výlučnými hodinami (mutually exclusive clock signals)**
  - nikdy neběží současně



# Děkuji za pozornost!

**Stále hledáme nové kolegy:**

**[www.asicentrum.cz](http://www.asicentrum.cz)**